

Vg1



Frank Fosbæk

# Automatisering

Vg1 elektrofag


*ELFORLAGET*

# Illustrasjoner til Automatisering Vg1 elektrofag


## Kapittel 7

Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen

© Elforlaget 2013

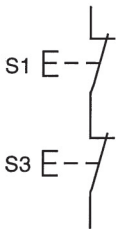

Stoppbrytere koblet i serie

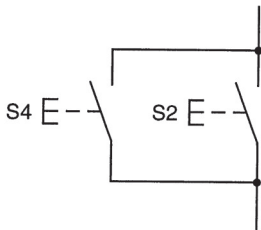

Startbrytere koblet i parallell

*Figur 7.1 Stoppbrytere koblet i serie og startbrytere koblet i parallell*

<b>Kabelside Ekstern tilkobling</b>	<b>Klemme nr.</b>	<b>Lasker</b>	<b>Apparatside Intern tilkobling</b>
L1	1		F1:1
L2	2		F1:3
L3	3		F1:5
M1:U	4		F2:2
M1:V	5		F2:4
M1:W	6		F2:6
S3:11	7		F2:96
S3:12	8		
S1:11	9		
S1:12	10		
S4:13	11		
S2:14	12		
S4:14	13		
PE (elnett)	14		
PE (M1)	15		

*Figur 7.2 Rekkeklemmetabell*

<b>Kobling fra:</b>	<b>Kobling til:</b>	<b>Kobling videre til:</b>



Figur 7.3 Interne koblingstabeller