



Fosbæk, Vangsnæs, Venås

Data og kommunikasjon

Vg1 elektrofag


elFORLAGET

Illustrasjoner til Data og kommunikasjon Vg1 elektrofag


Kapittel 5

Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen

©Elforlaget 2009

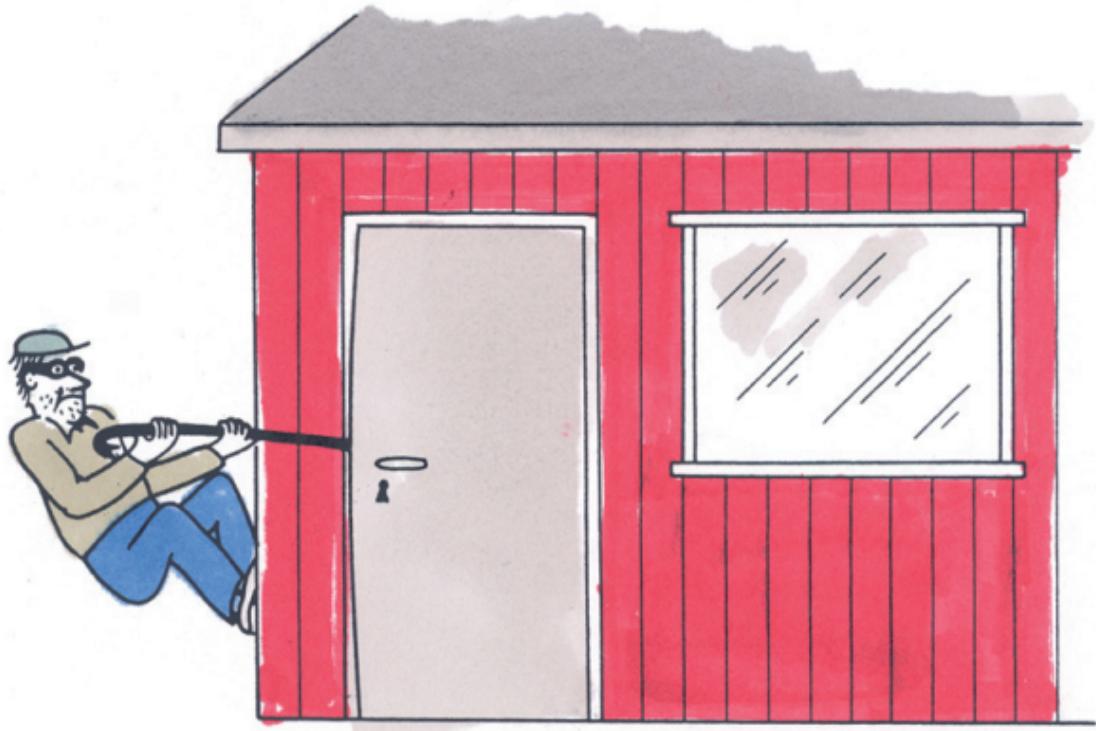


Figur 5.1

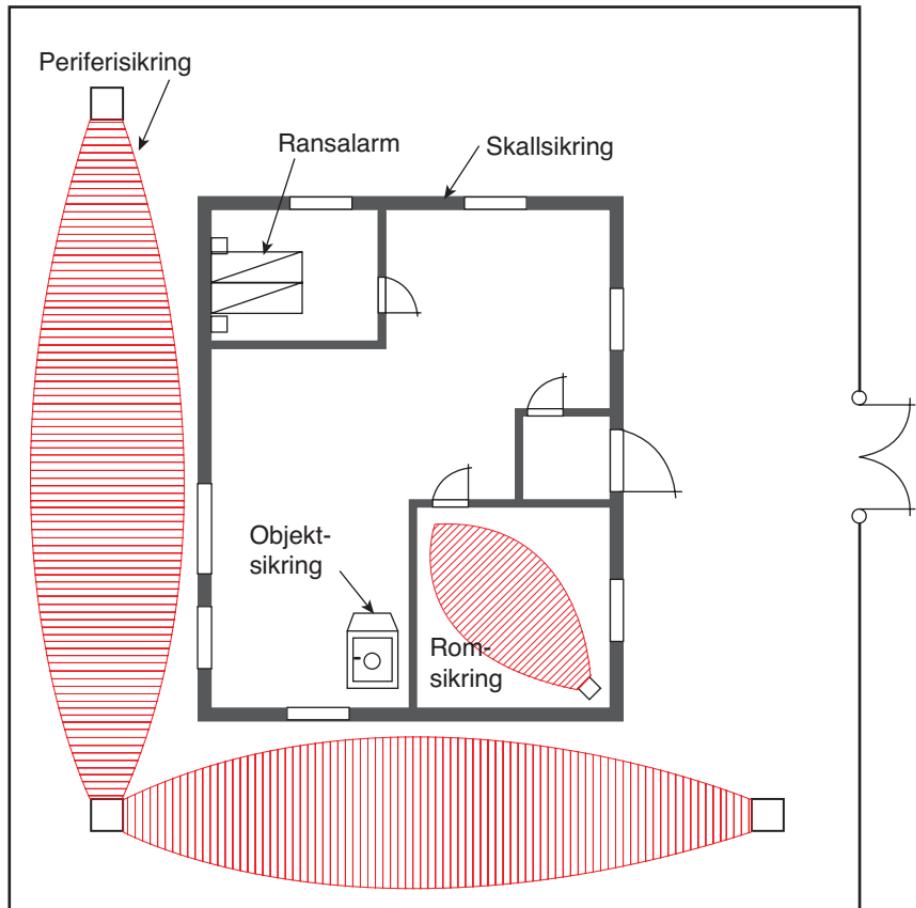

Figur 5.2

Plantegning over en eiendom med påtegning av ulike sikringsmåter mot innbrudd og tyveri

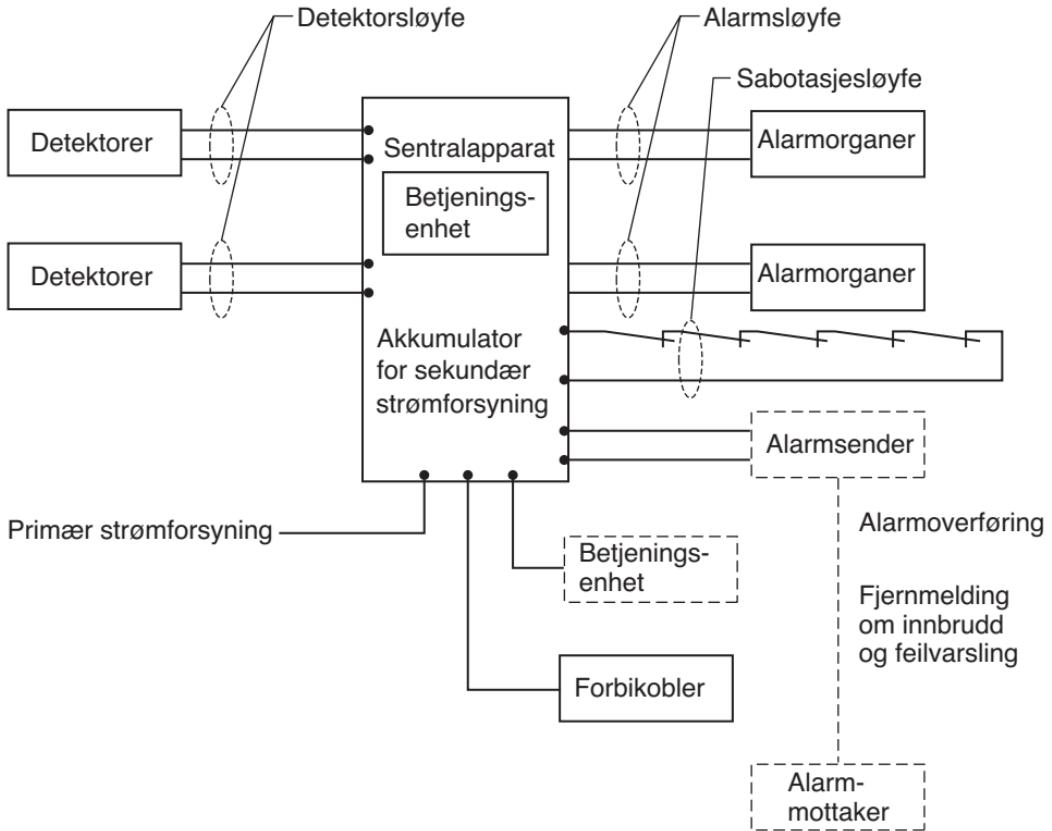


Figur 5.3 Blokkskjema for innbruddsalarmanlegg for boliger




Figur 5.4 Magnetkontakt



Reedrelé

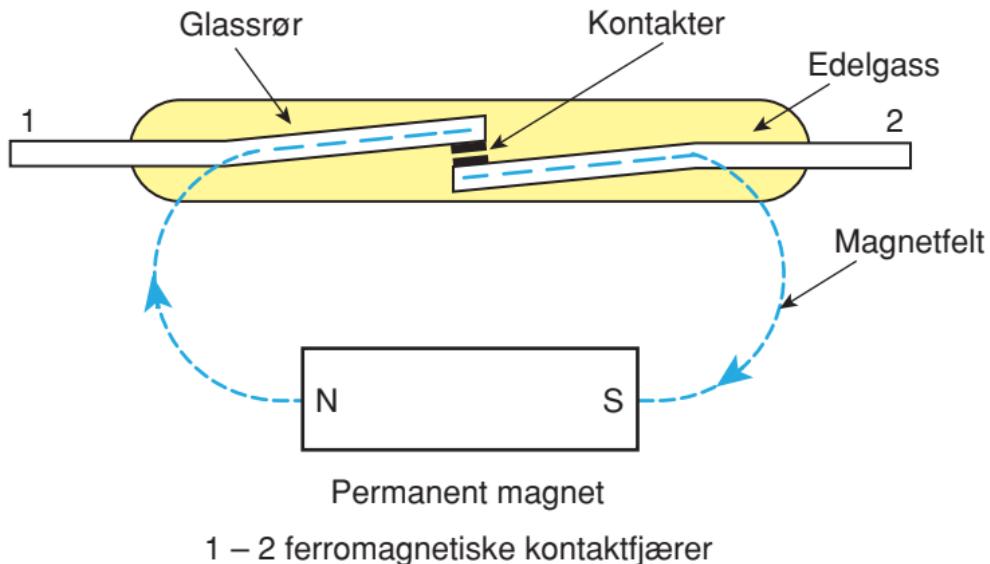

Figur 5.5 Reedrelé

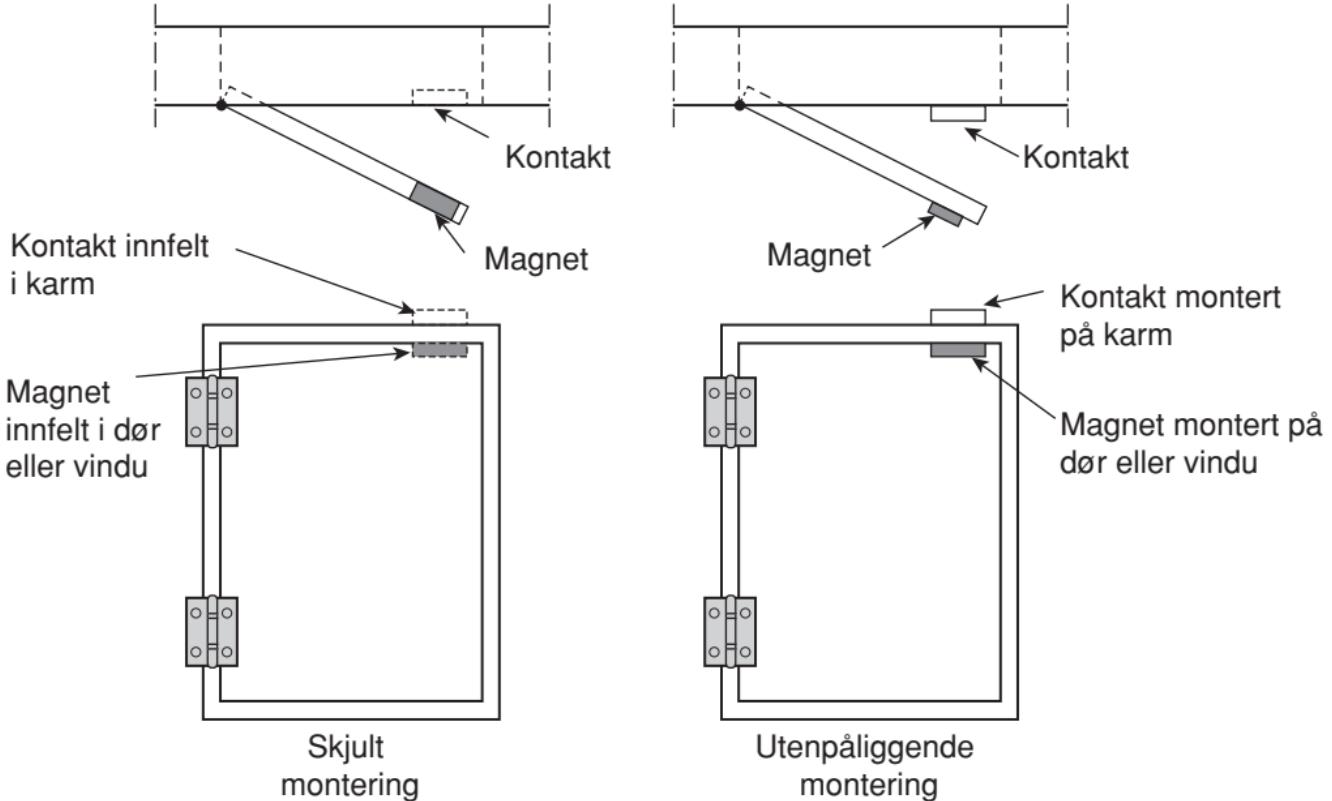

Figur 5.6 Eksempel på montering av magnetkontakt på dør og vindu

Tilkobling for
magnetkontakt


Tilkobling for
sabotasjesløyfe




Figur 5.7 Magnetkontakt med tilkobling for sabotasjesløyfe



Figur 5.8 PIR- detektor

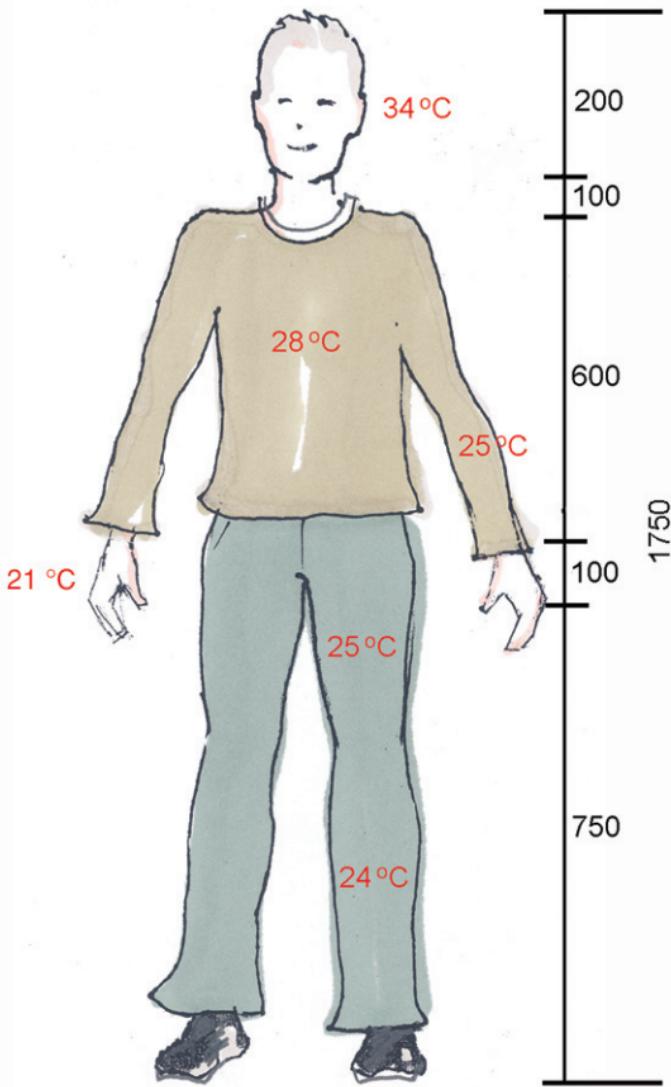


Figur 5.9 Temperaturfordelingen for et menneske

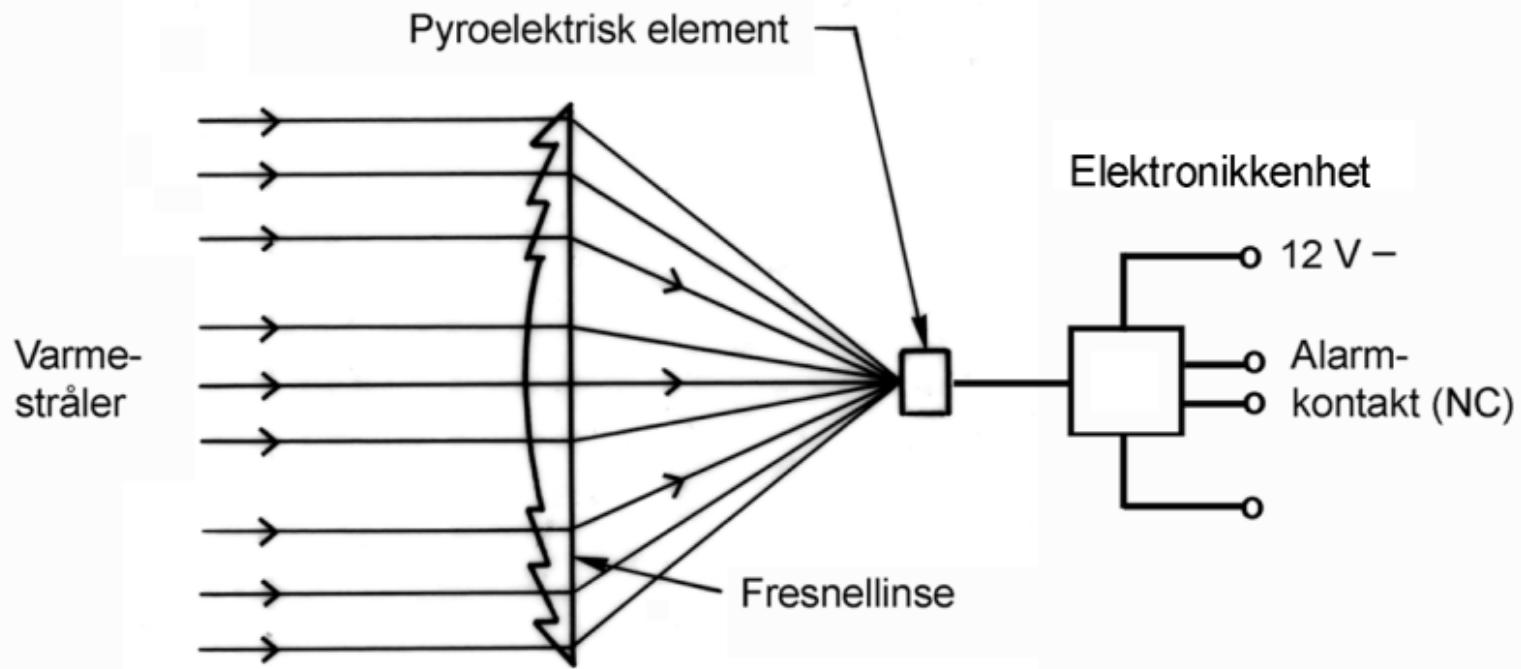


Figur 5.10 Blokkskjema for en PIR-detektor

Vega DX Volumetric

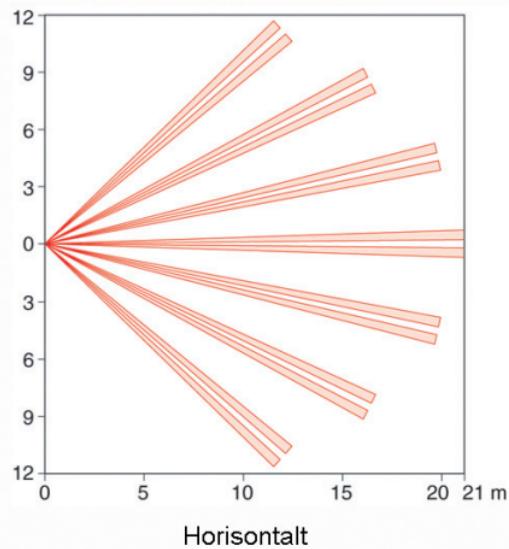


Horisontalt

Vega DX lang distanse ("korridor")

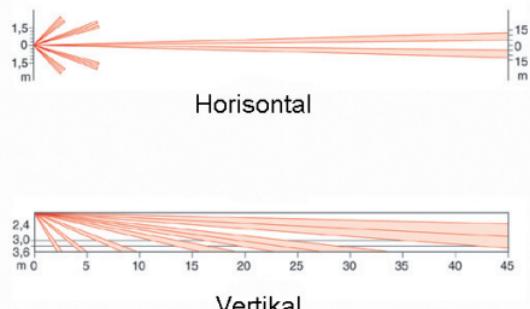


Horisontal

Vertikal

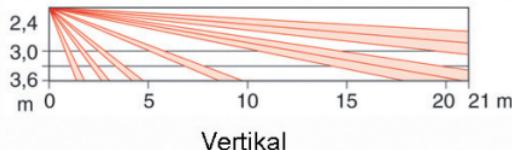

Vertikal

Figur 5.11 Ulike dekningsmønstre for en PIR-detektor

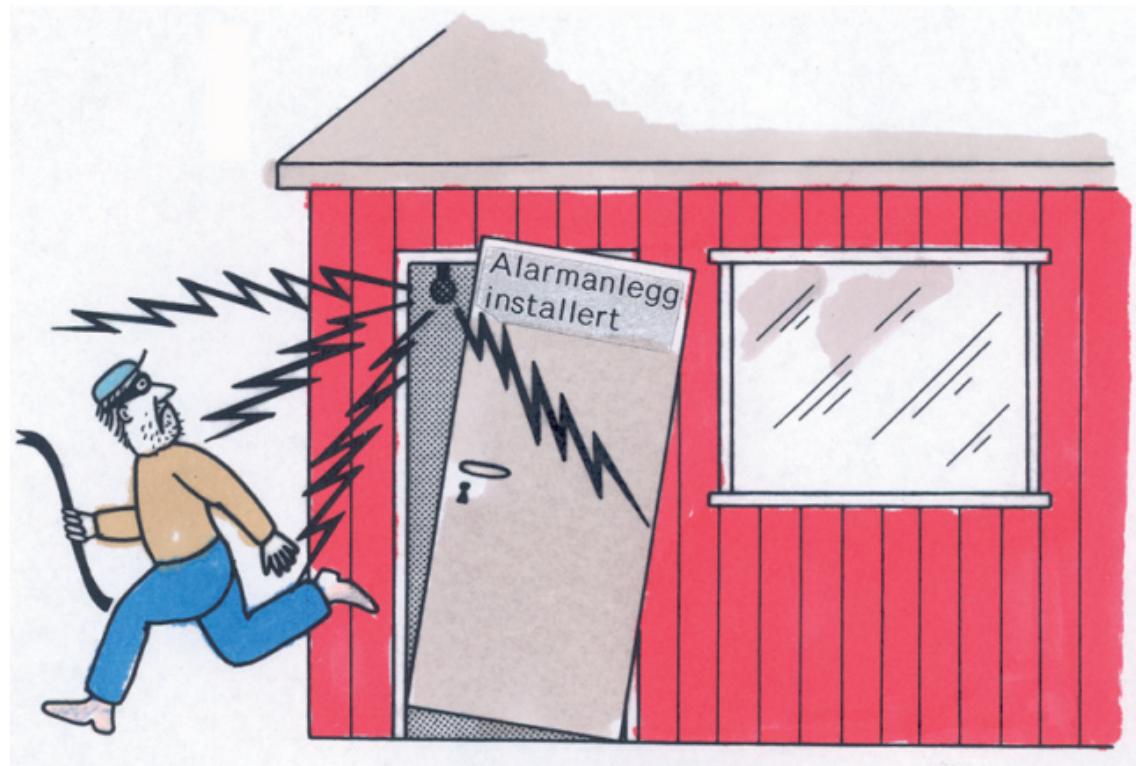

Figur 5.12 Skremmeeffekt ved akustisk varsling




Figur 5.13 Innendørs sirene




*Figur 5.14
Sirene for utendørs
montering (kilde:
Noby.no)*




Figur 5.15
Optisk alarmorgan

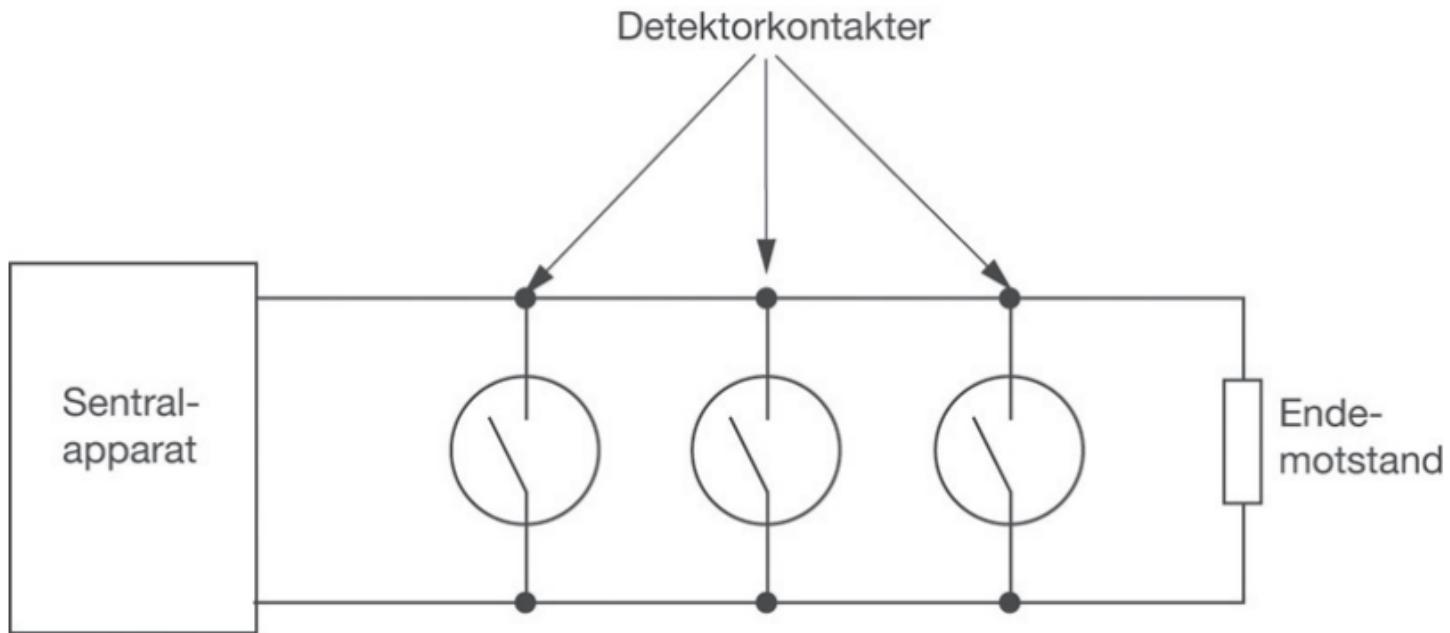

Figur 5.16
Balansert detektorsløyfe, detektorer med NO-kontakt

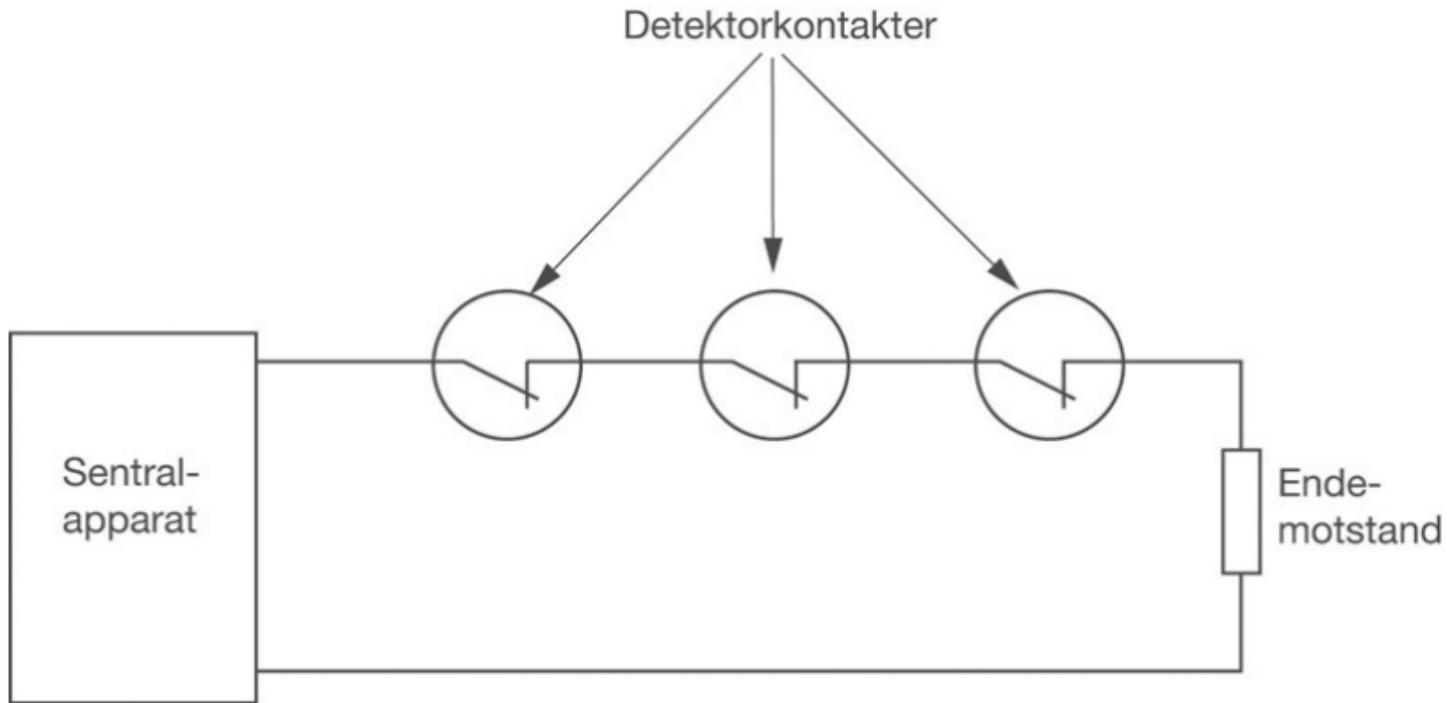


Figur 5.17 Balansert detektorsløyfe. Detektorer med NC-kontakt

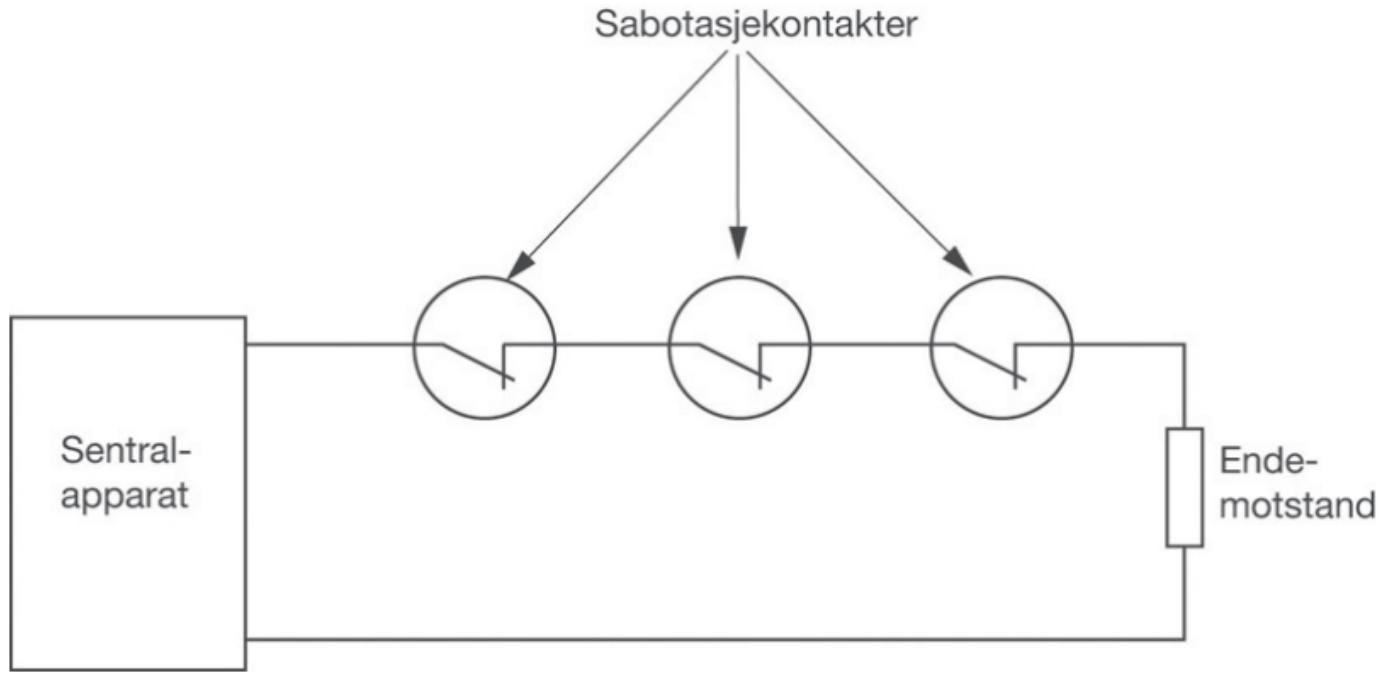

Figur 5.18 Sabotasjesløyfe. Alarmsignal ved at en av kontaktene bryter strømmen i sløyfa

Detektor

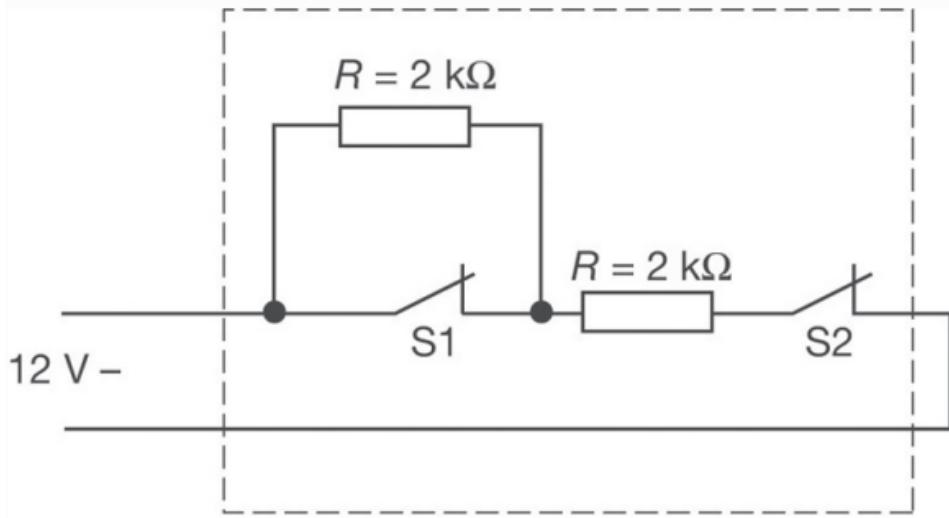


S1: Alarmkontakt


S2: Sabotasjekontakt

Figur 5.19
Kombinert sabotasje- og alarmsløyfe

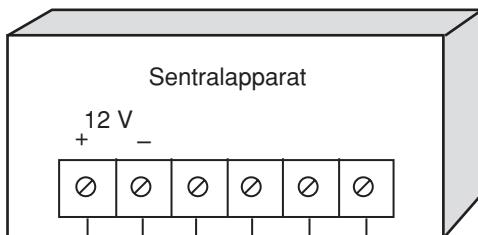Kontakter for tilkobling av detektorsløyfa på sentralapparatet



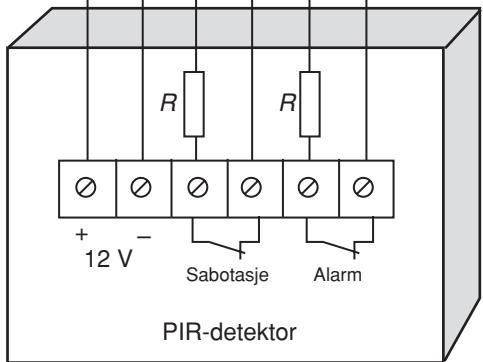Kabel med seks ledere mellom tilkoblingen på sentralapparatet og tilkoblingen på PIR-detektoren




Kontakter for tilkobling av detektorsløyfa på PIR-detektor

Figur 5.20
PIR-detektor koblet til et sentralapparat

SA	Sentralapparat		Nøkkelforbikobler
	Ranskontakt, fingertrykk		Kodeforbikobler, betjeningsenhet
	Ranskontakt, fottrykk		Kortleser uten tastatur
	Seismisk detektor for hvelv- og safedører		Kortleser med tastatur
	Seismisk detektor for vegger, gulv og tak i hvelv		
	Mikrofon		Summer
	Lysdetektor		Alarmklokke
	Linjedetektor		Sirene
	Ultralyddetektor		Alarmhorn
	Låskontakt		Varsellampe
	Elektrisk dørlås, sluttstykke		Lysdiodeindikator
	Passiv infrarød detektor		Sender og mottaker
	Glassbrudd-detektor		Fotokamera
	Mikrobølgedetektor		Videokamera
	Magnetkontakt, åpningskontakt		Videokamera med beskyttelseshus
	Sender		Monitor
	Mottaker		

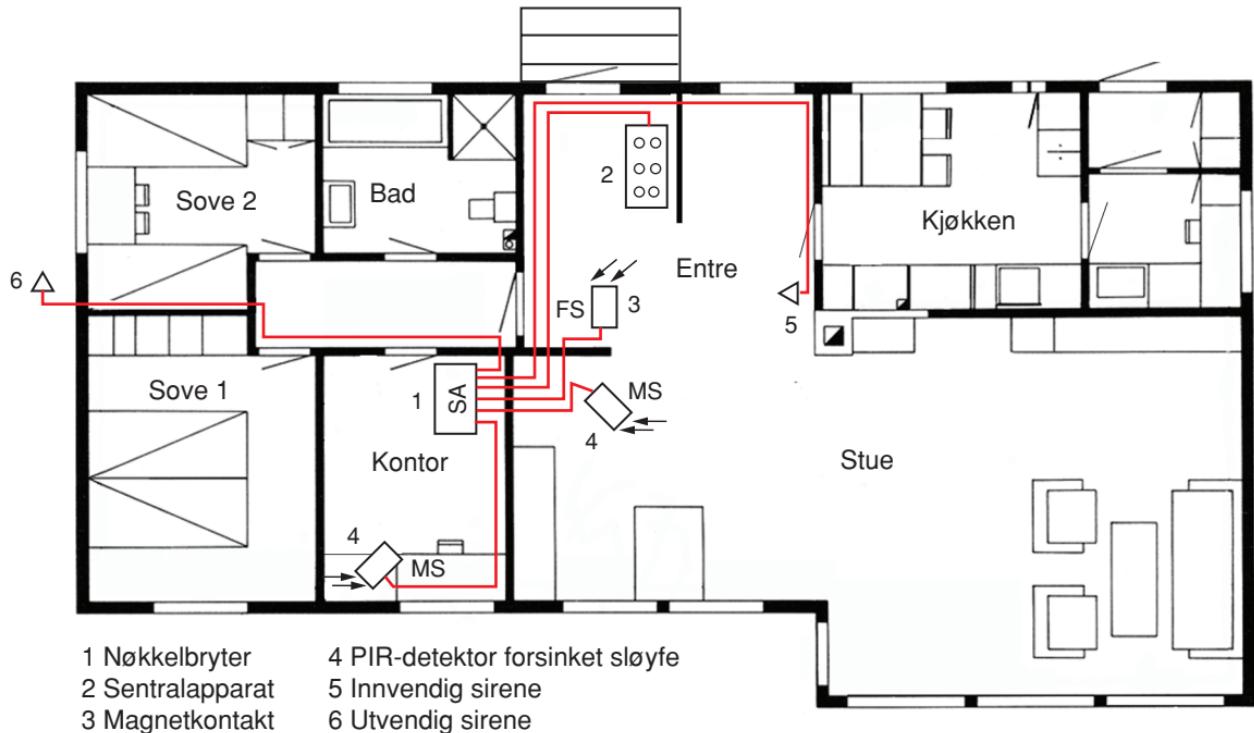Figur 5.21 Anbefalte tegnesymboler for innbruddsalarmmanlegg




1 Nøkkelbryter
2 Sentralapparat
3 Magnetkontakt

4 PIR-detektor forsiktig sløyfe
5 Innvendig siren
6 Utvendig siren

Målestokk: 1:100

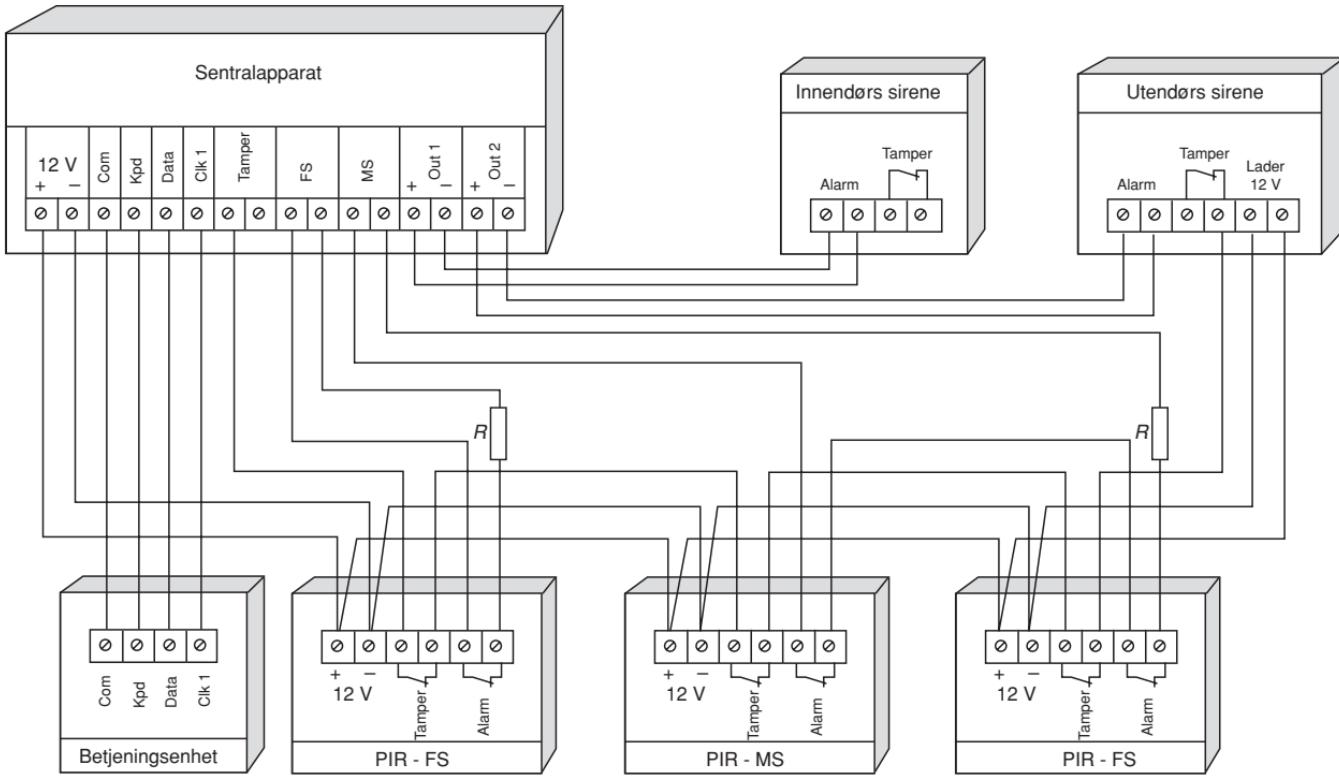
Figur 5.22 Installasjonstegning for innbruddsalarmanlegg, åpen installasjon



FS: Forsinket sløyfe

MS: Momentan sløyfe


Figur 5.23 Koblingsskjema for et sentralapparat med to detektorsløyfer

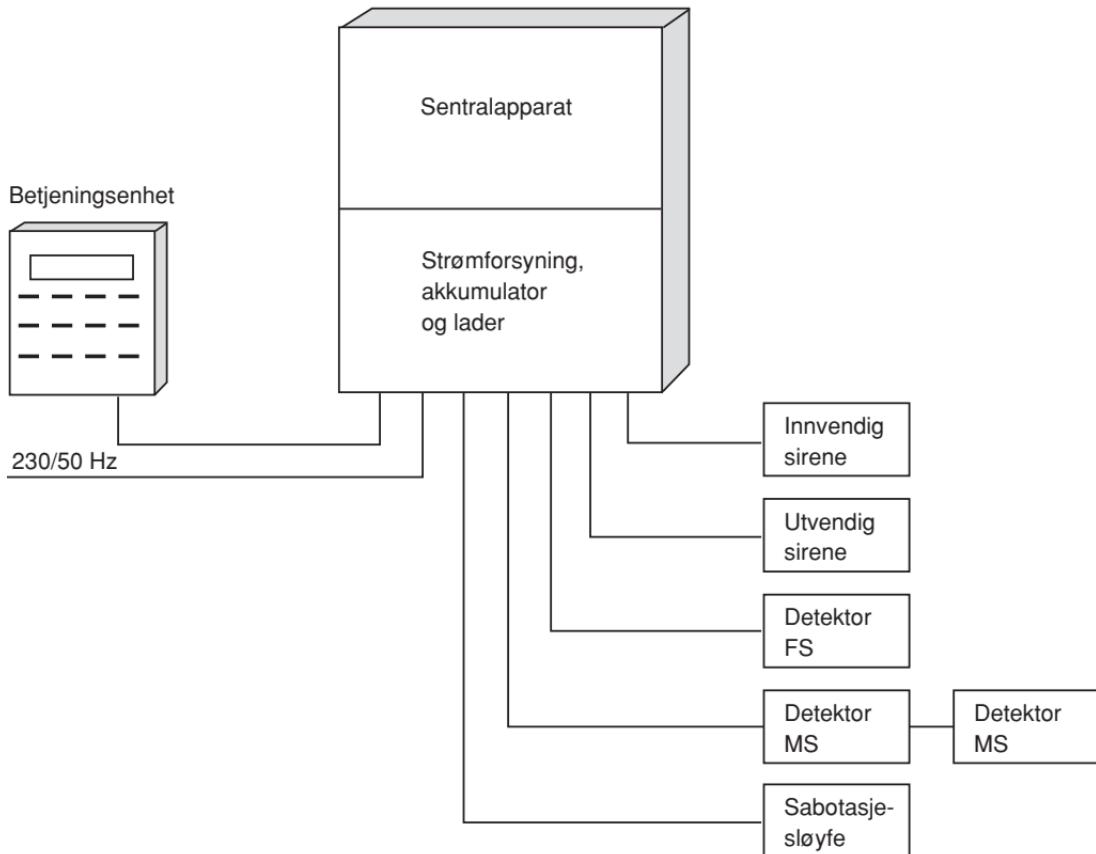

Figur 5.24 Blokkskjema for et enkelt alarmanlegg



Figur 5.25
Betjeningsenhet for sentralapparatet
(kilde: Noby.no)

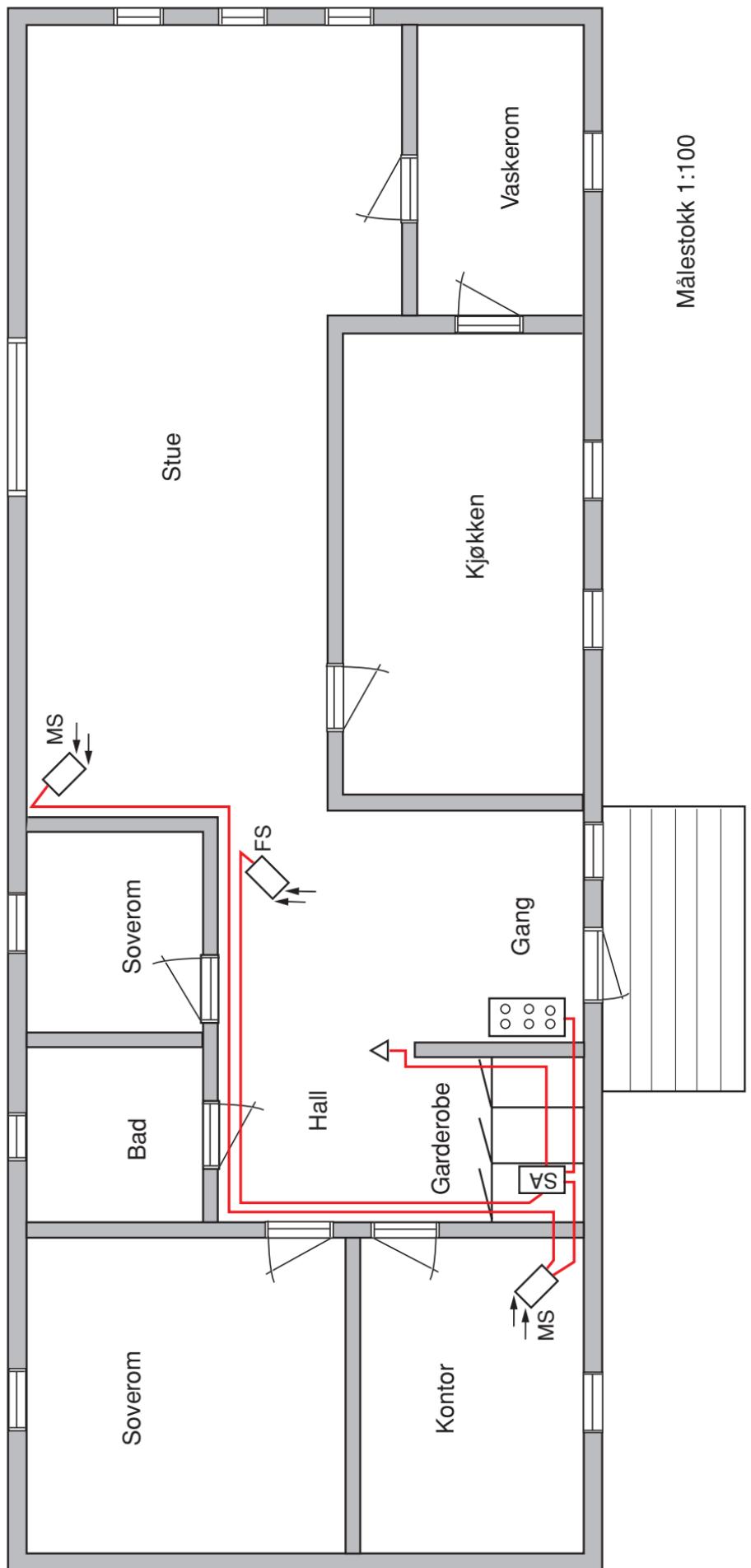


Figur 5.26
Installasjonstegning for alarmanlegget




Dørmerke




Figur 5.27 Merking som viser at det er installert alarmanlegg

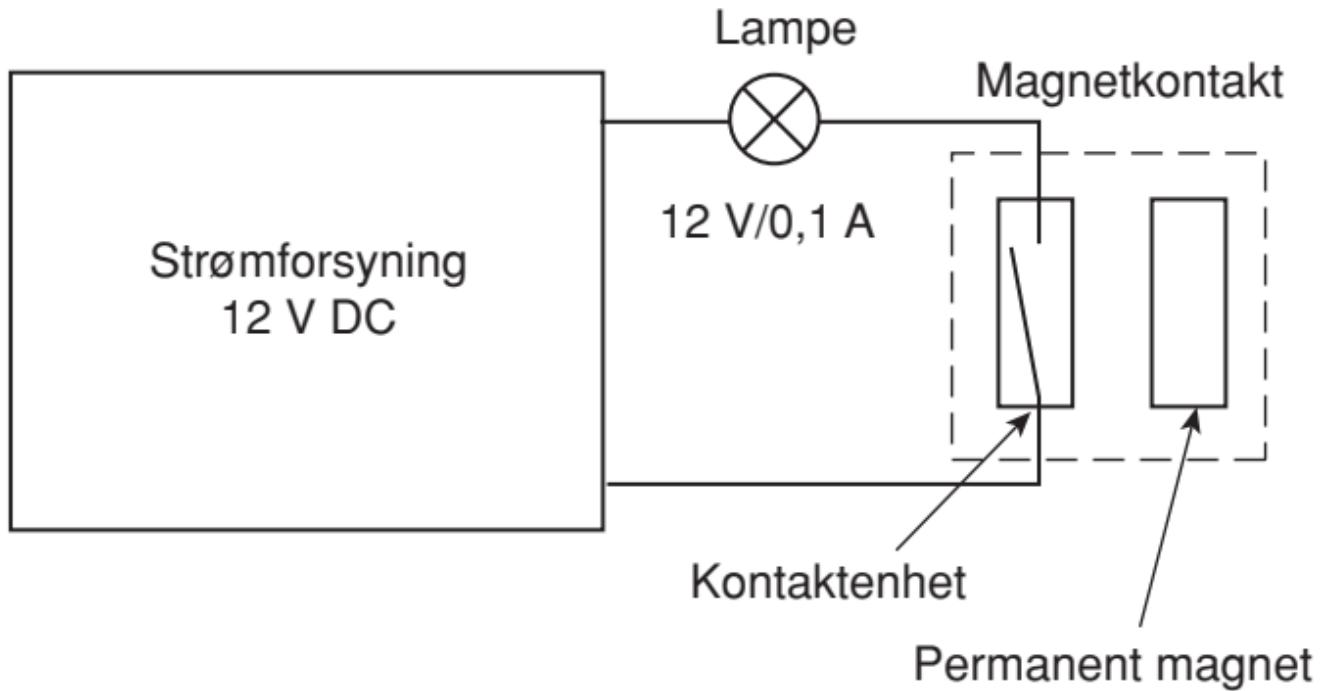

Figur 5.28
Magnetkontakt koblet til strømforsyning

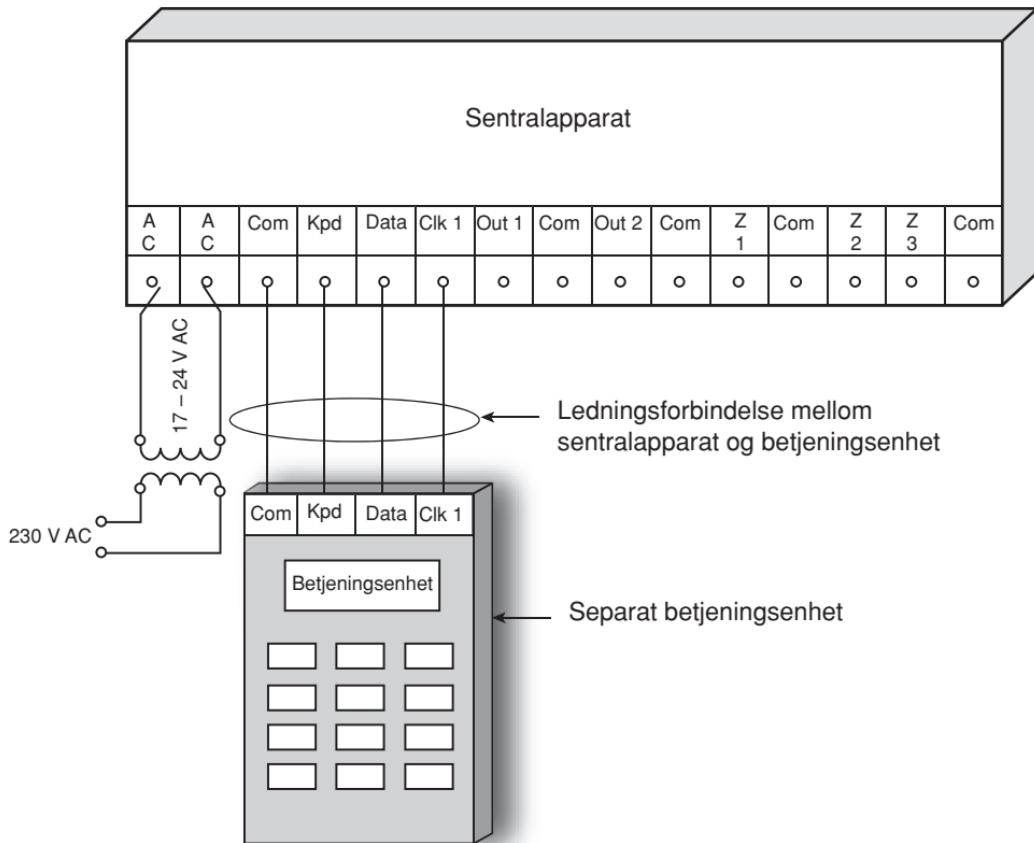


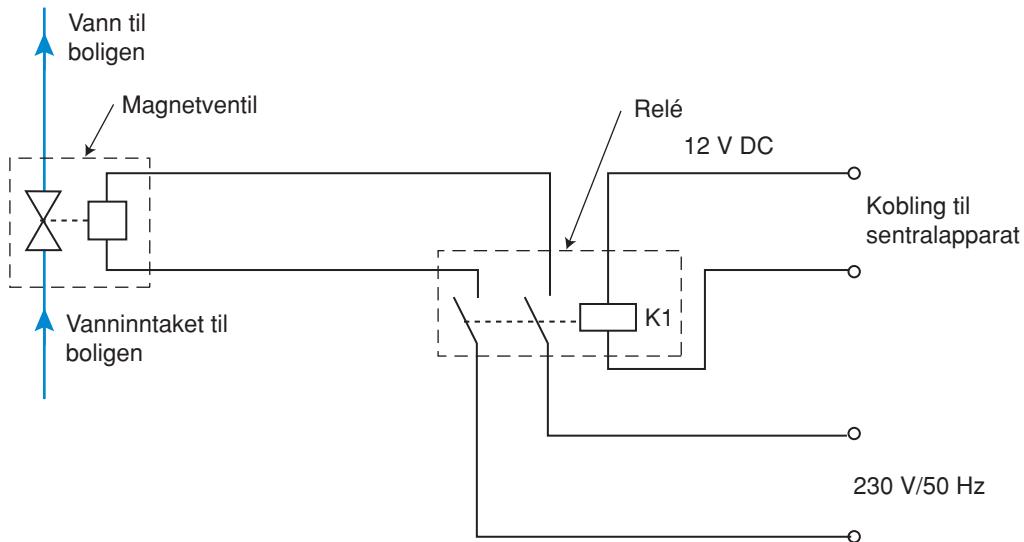Figur 5.29 Eksempel på grunnlagsskjema for tegning av koblingsskjema




Spenning	12 V DC
Strømforbruk, hvile	10 mA
Strømforbruk, alarm	40 mA
Reléutgang	C, NC, NO
Relébelastning	4 A

Figur 5.30 Vanndetektor med signalgiver, tekniske data og skjema for automatisk avstengning av vanntilførselen

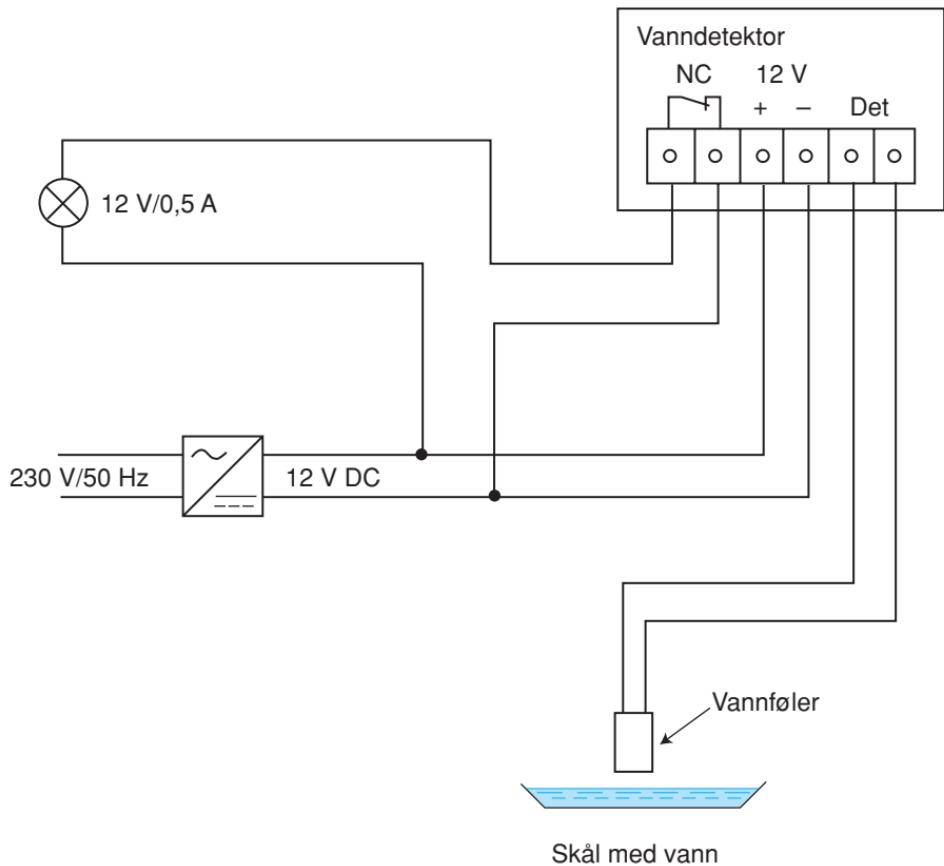

Figur 5.31 Kobling av vannlekkasjedetektor

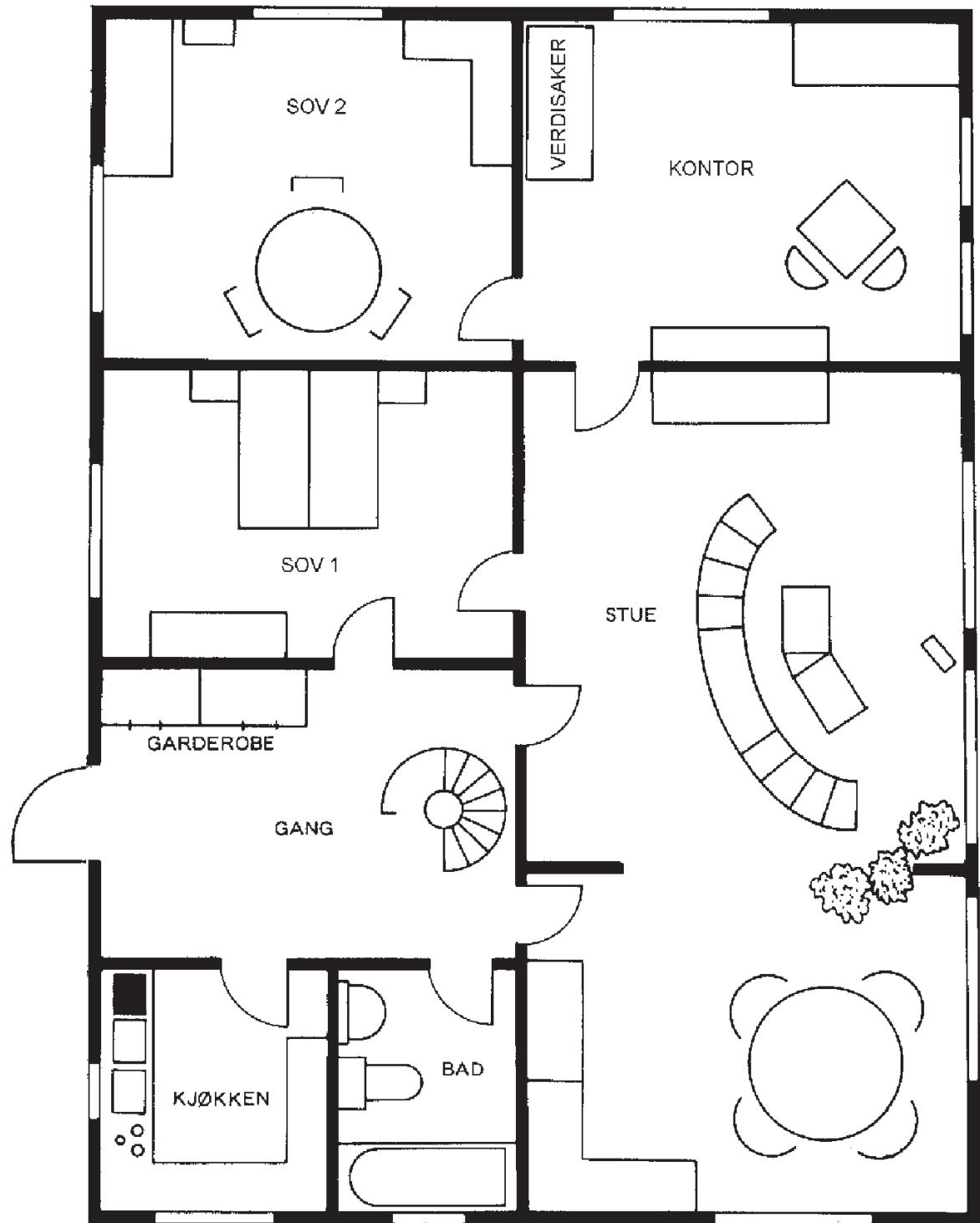

Målestokk 1 : 50

Figur 5.32 Plantegning