

Vg2 elektro

Teori med
praktiske
øvinger

Kunnskaps-
løftet

Frank Fosbæk

Automatiserte anlegg

Vg2 elenergi


ELFORLAGET

Illustrasjoner til Automatiserte anlegg Vg2 elenergi


Kapittel 12

Illustrasjonene kan brukes fritt i undervisningen


© Elforlaget 2011

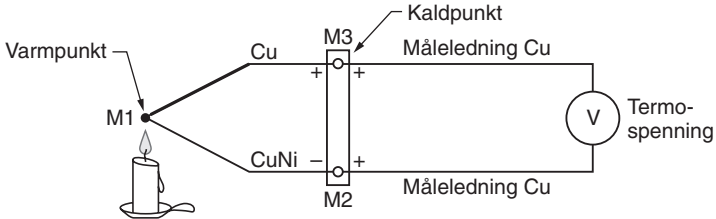


Figur 12.1 Måling av spenningen på et termoelement

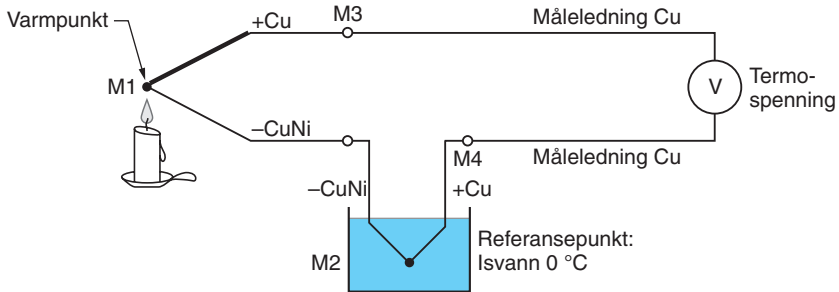



Figur 12.2

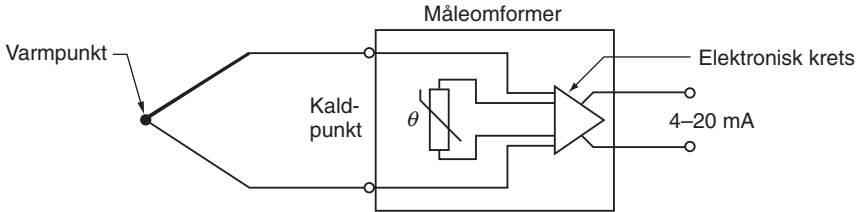

Figur 12.3 Prinsippet for elektronisk kompensering av temperaturen i kaldpunktet

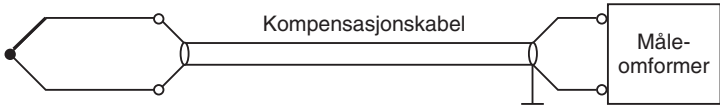

Figur 12.4 Kobling med kompensasjonskabel

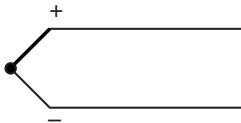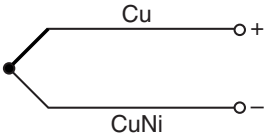

Figur 12.5 Symboler for termoelement