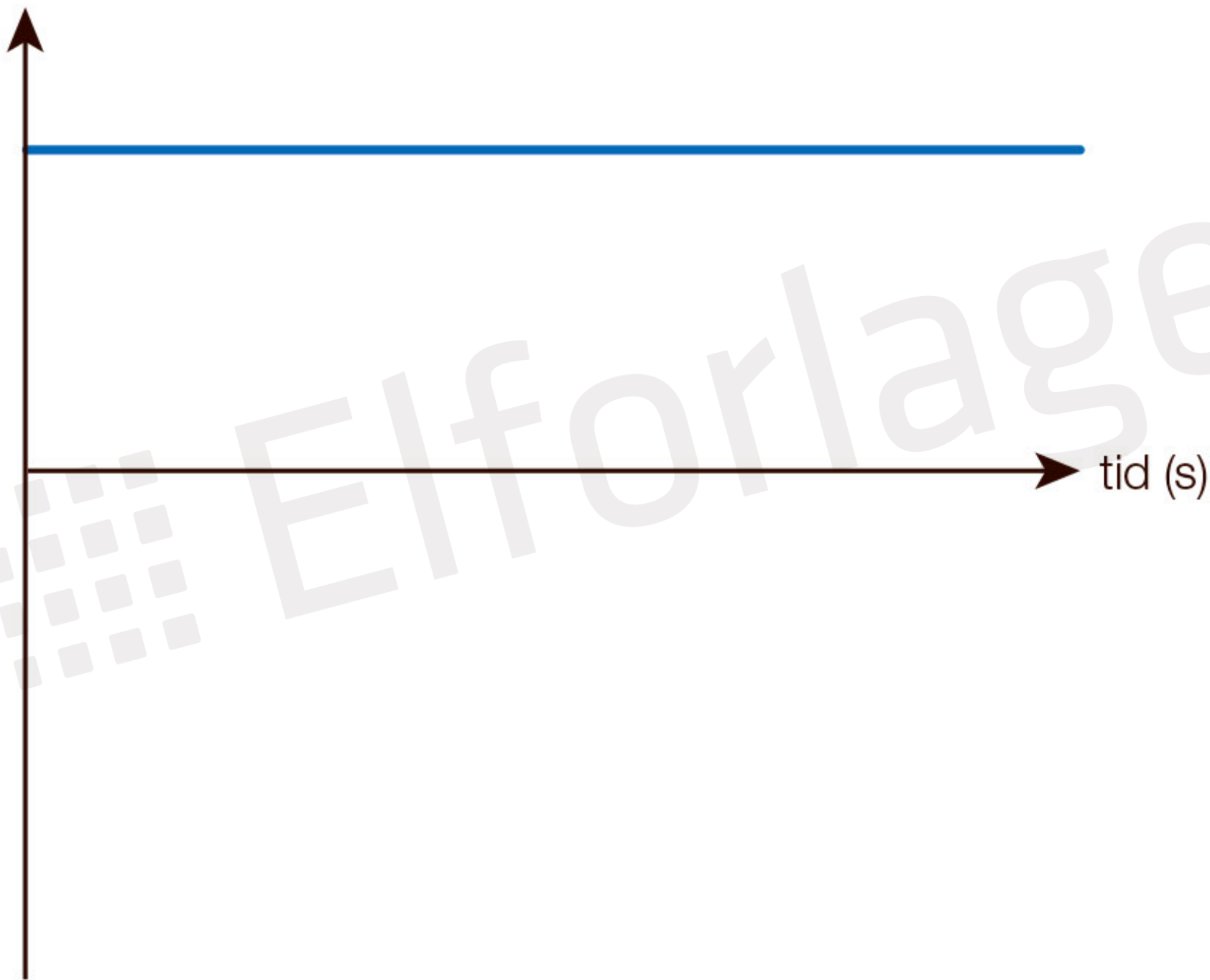


Elf orlagget


spenning (V)




Elforlaget



orlaget

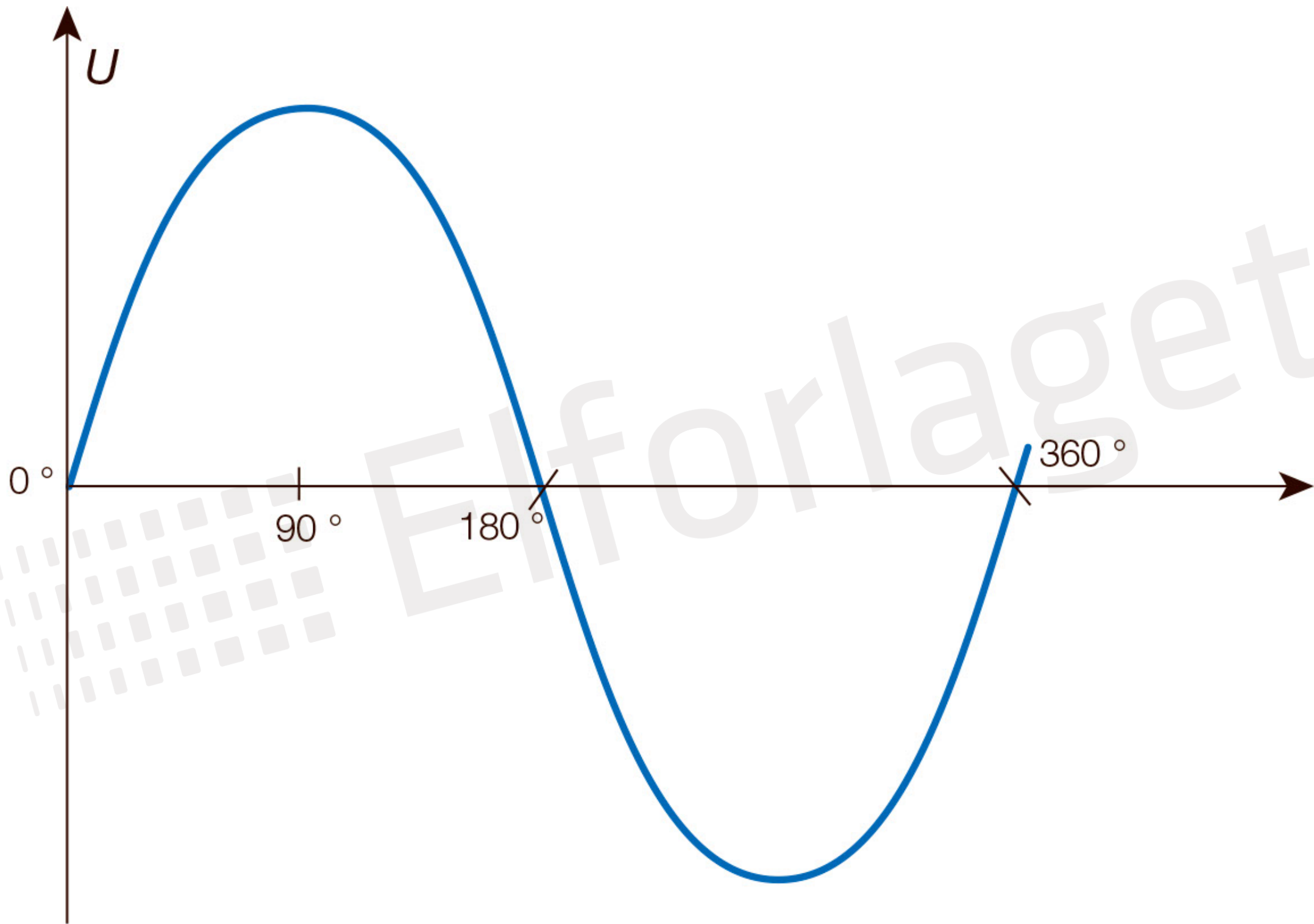

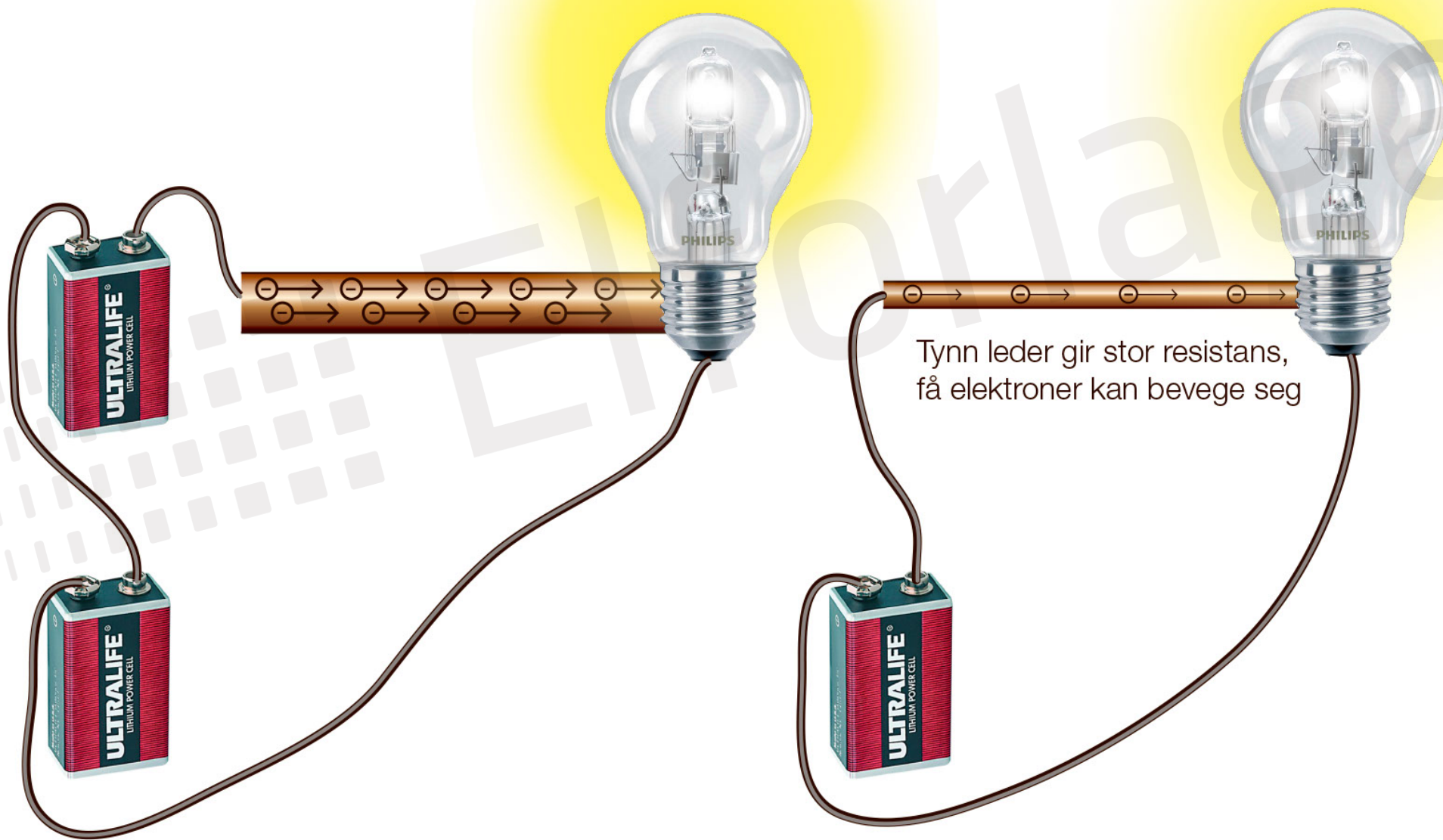

Tynn leder gir stor resistans,
få elektroner kan bevege seg


strøm (A)




tid (s)





Elforlaget

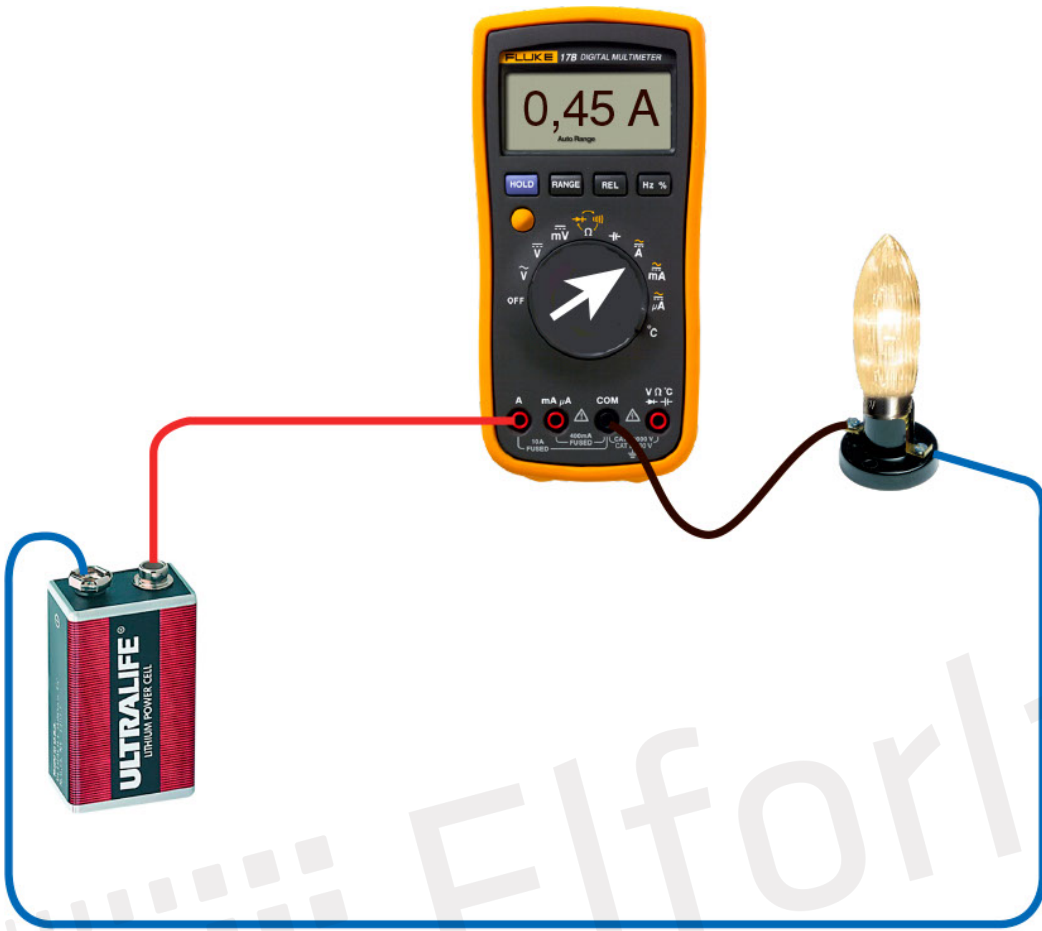


Amperemeter
i serie

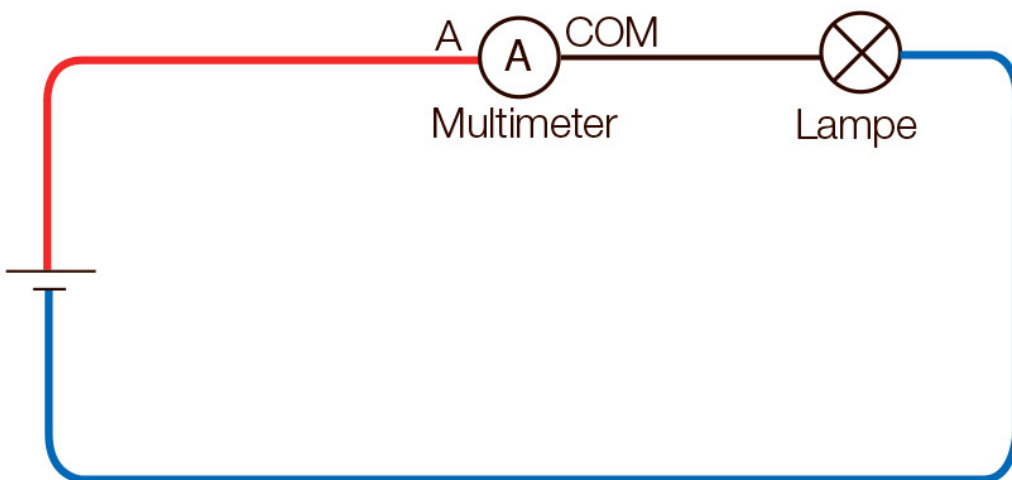



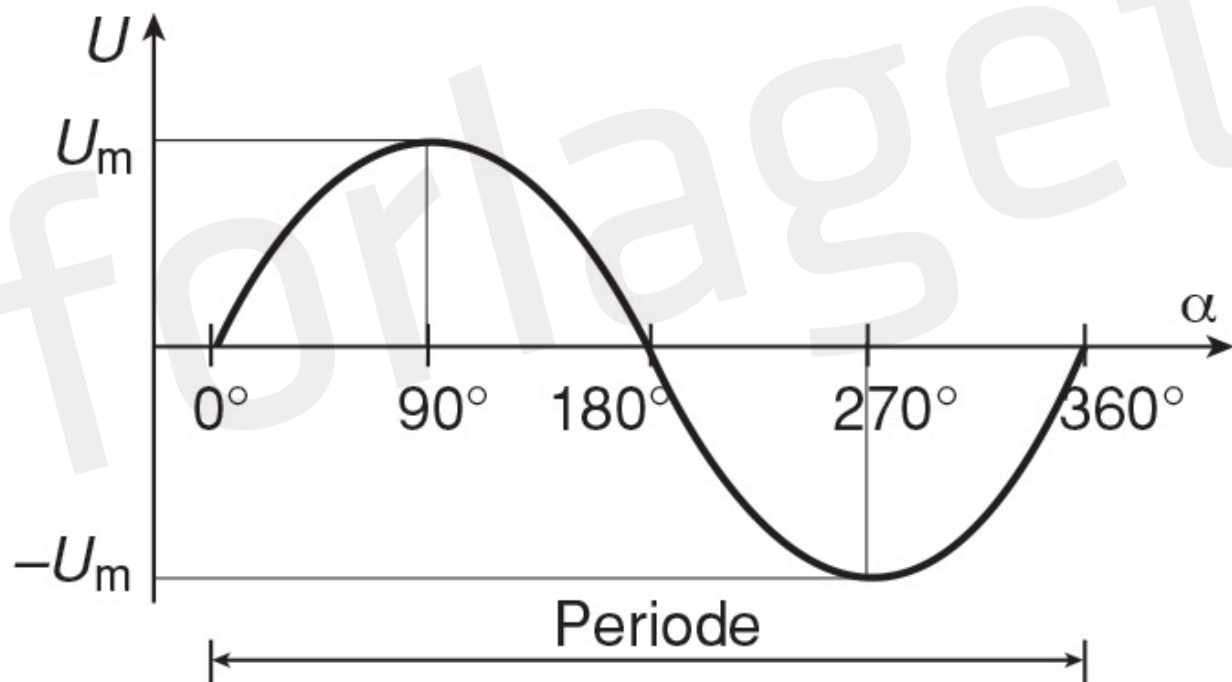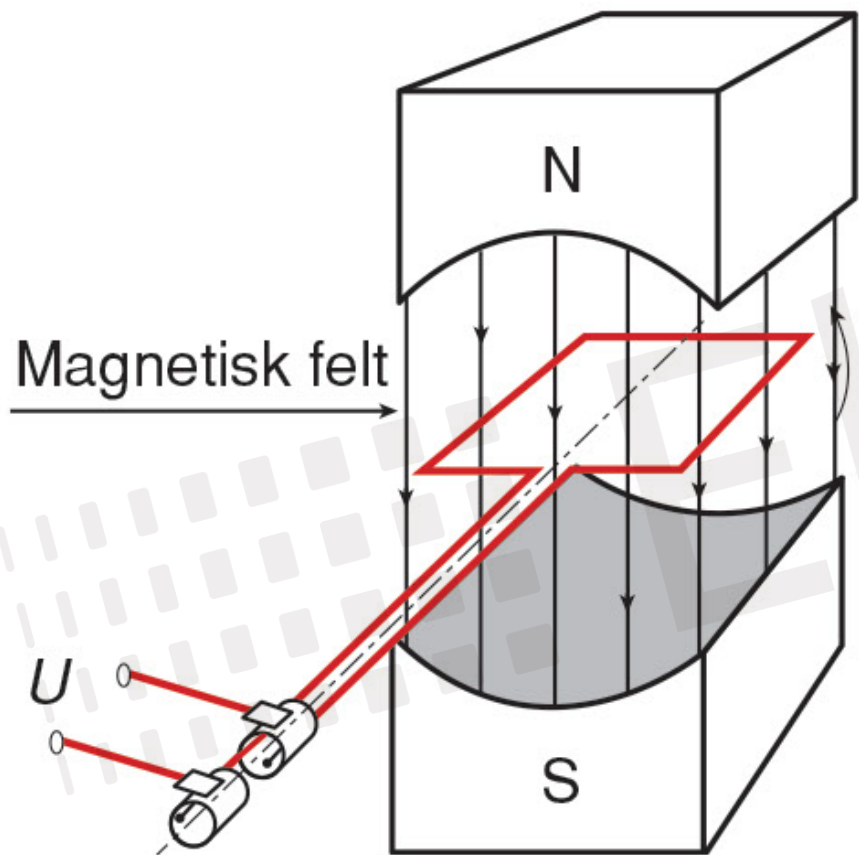


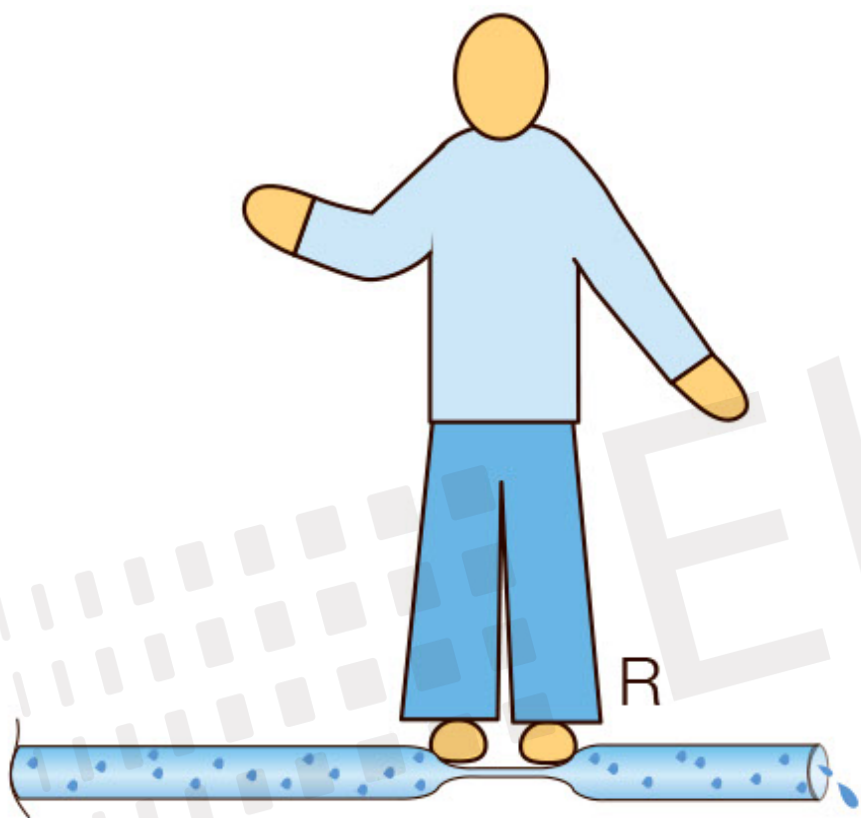

Høy resistans



Lav resistans

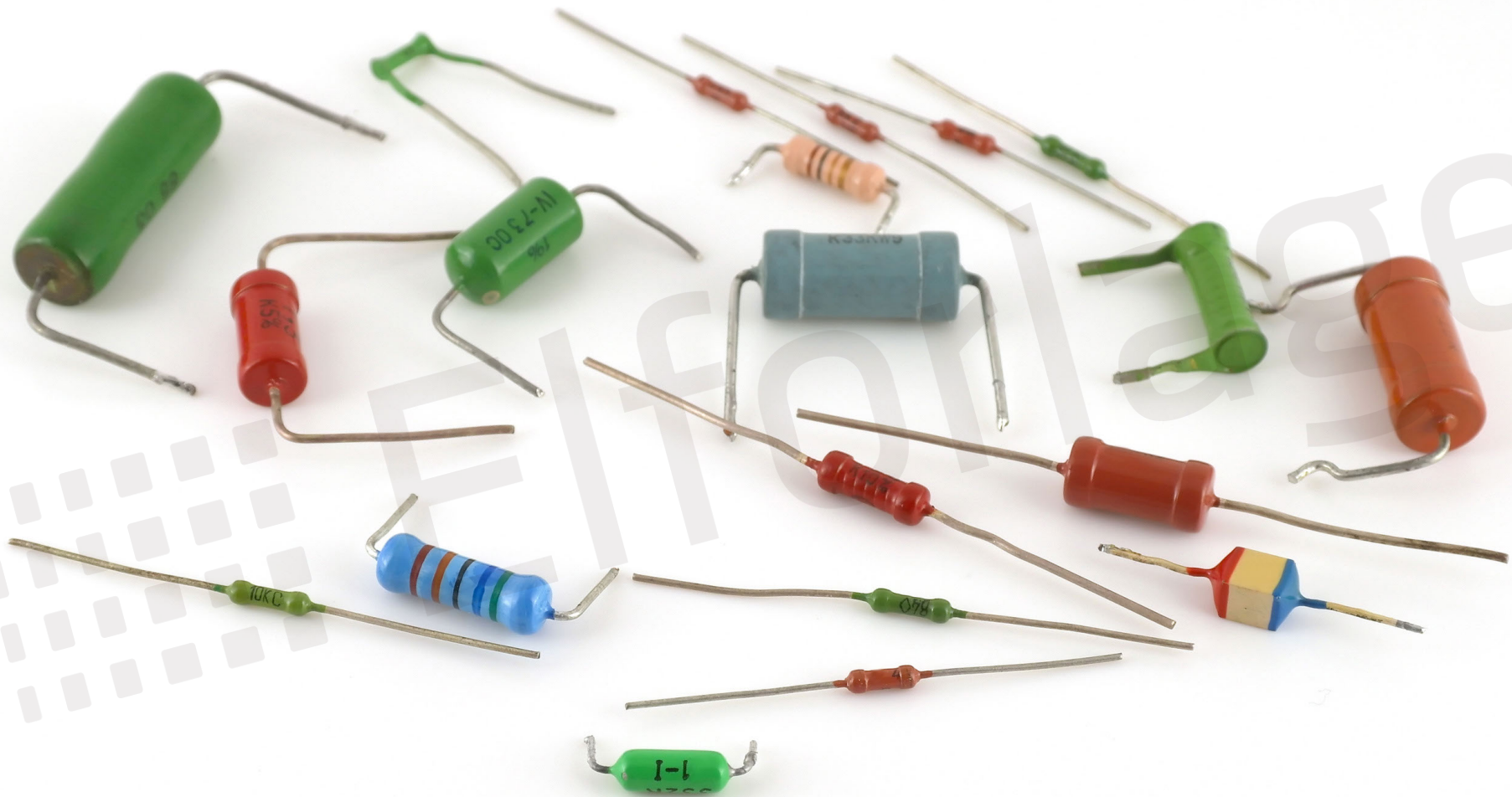



FLUKE 17B DIGITAL MULTIMETER

20 Ω

Auto Range

HOLD

RANGE

REL

Hz %

mV



Ω



°C

A



mA



μA



°C

V



V



OFF



A

mA

μA

COM

V Ω °C


V Ω °C




10A FUSED

400mA FUSED


CAT I 1000 V
CAT II 600 V

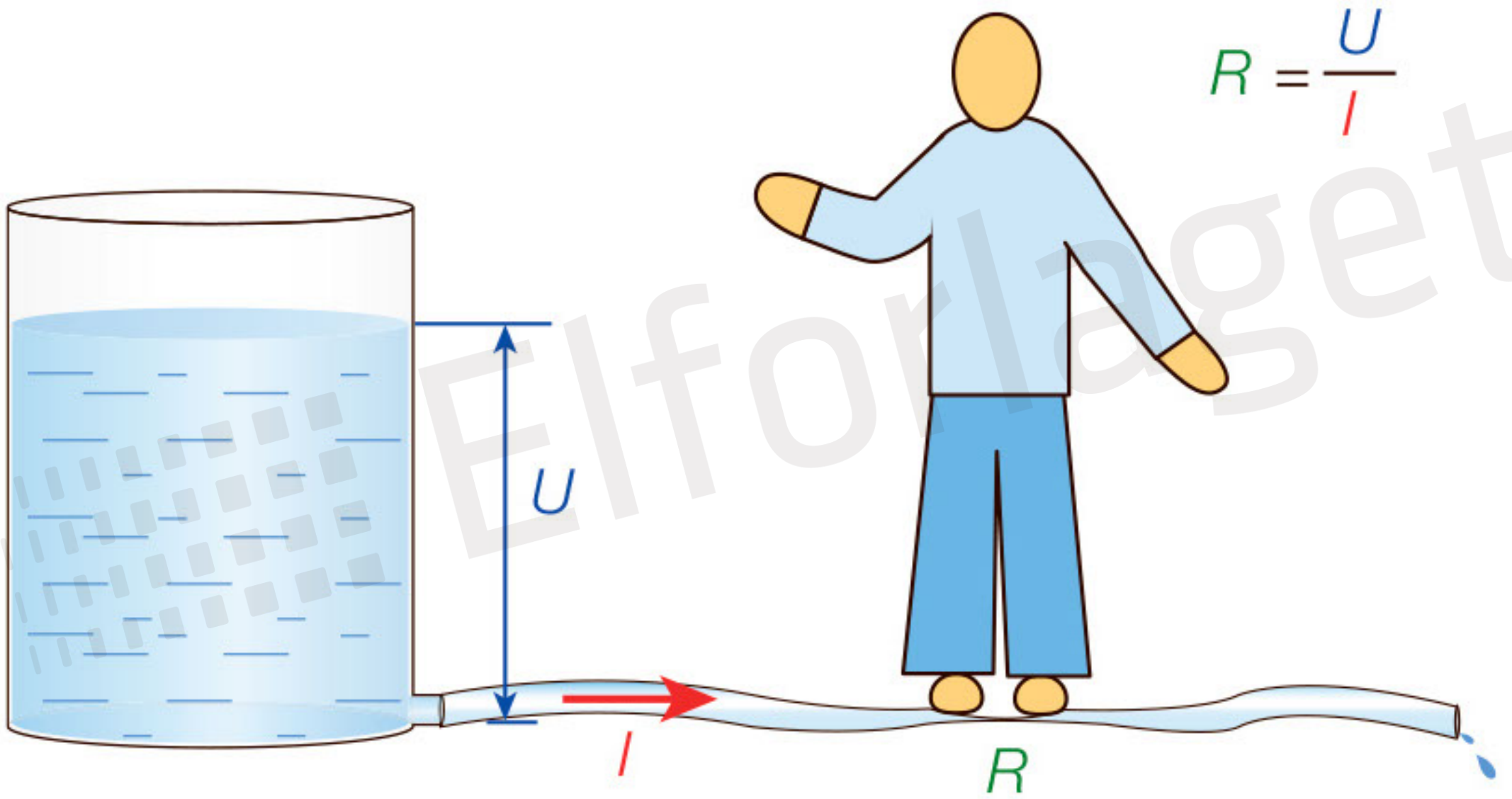


$$R = \frac{U}{I}$$

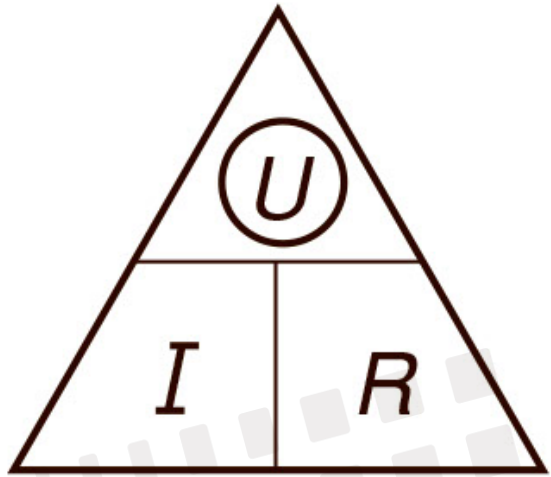

$$U = I \cdot R$$

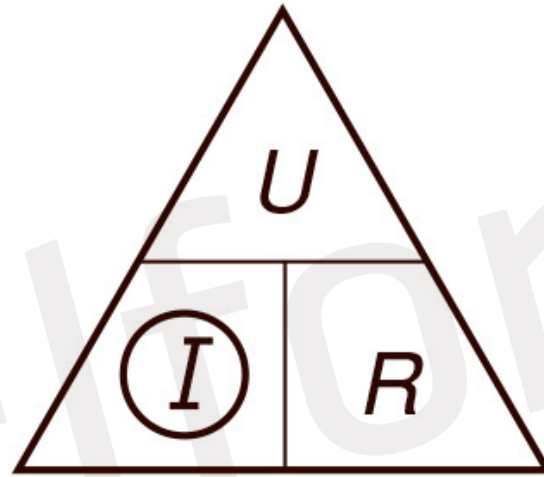

$$I = \frac{U}{R}$$

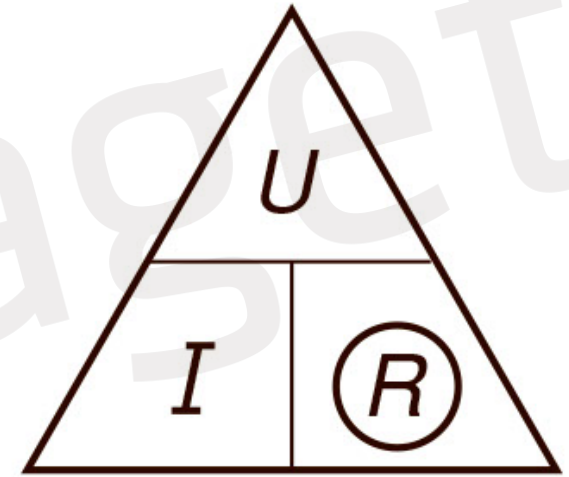

$$R = \frac{U}{I}$$






Elforlaget




$$R = R_1 + R_2$$

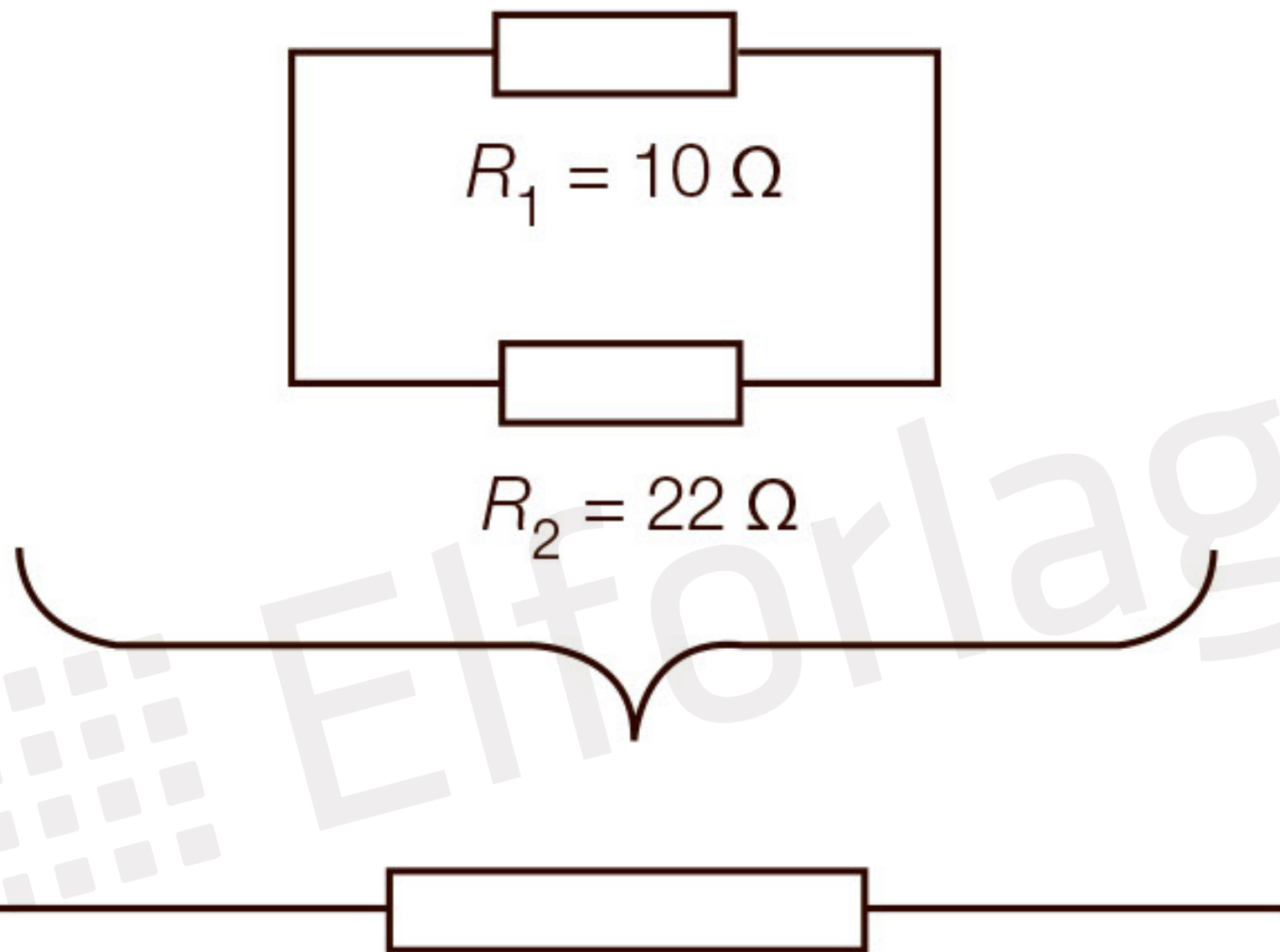








$$R = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} \quad \text{eller } R \Rightarrow \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$$



Elforlaget

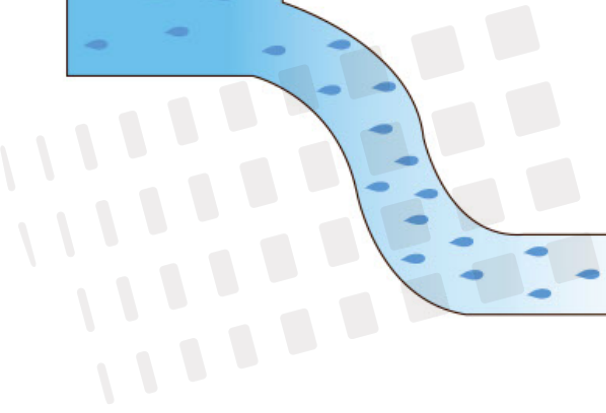

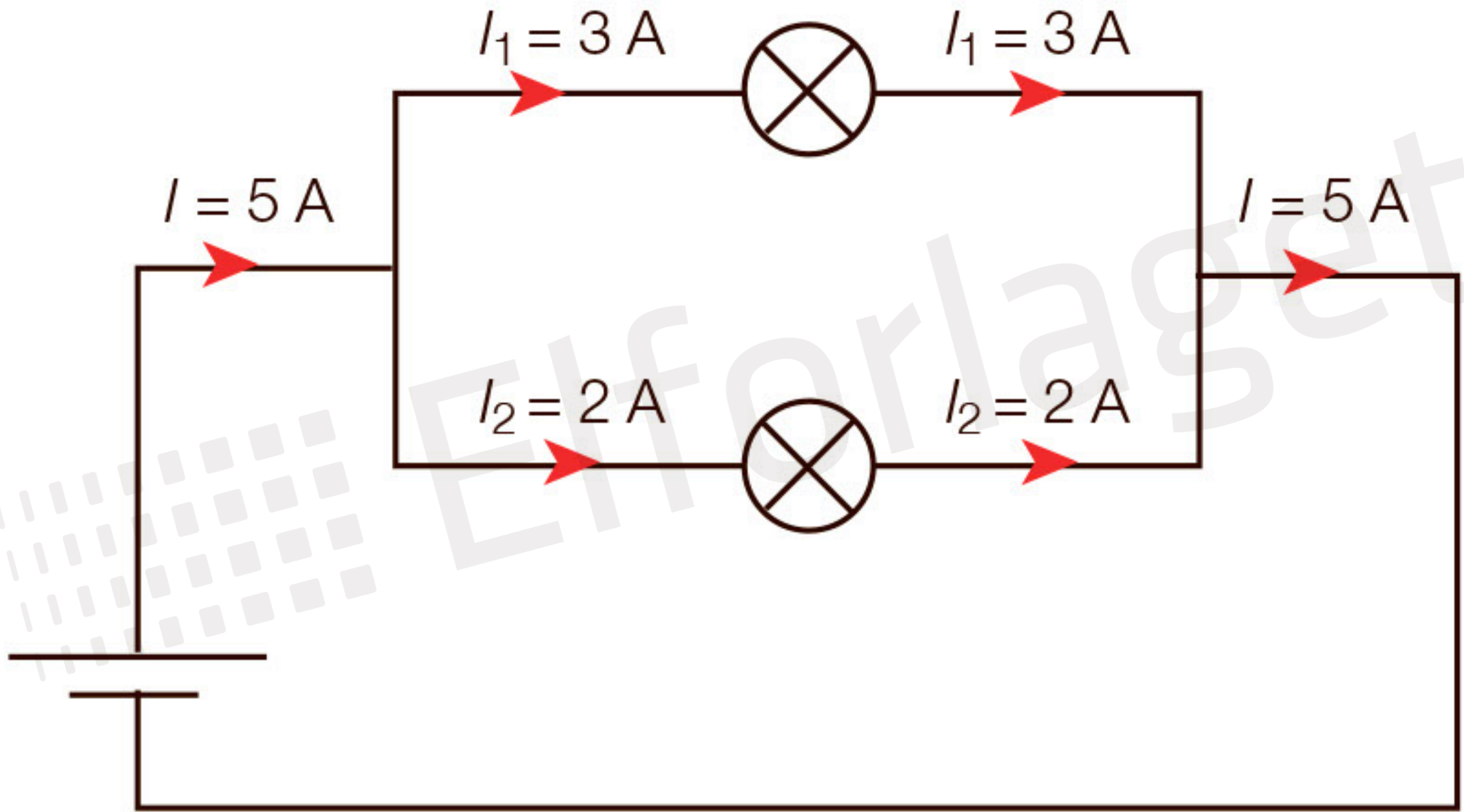

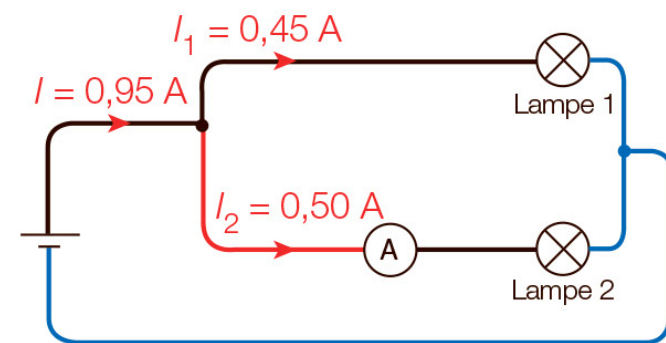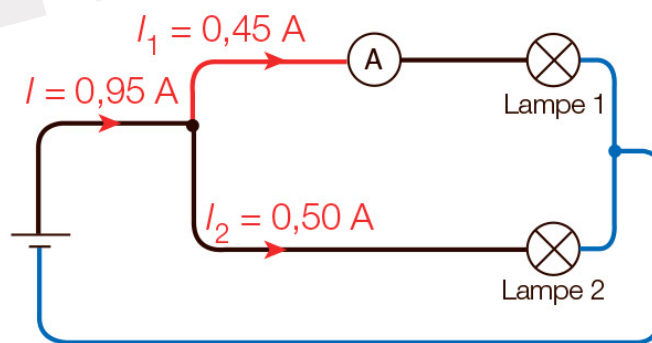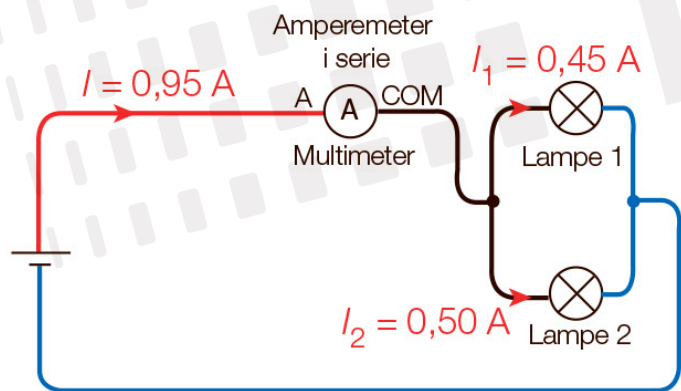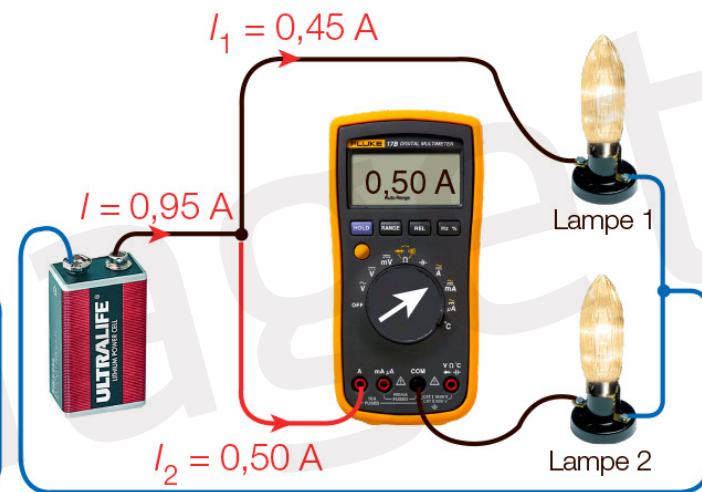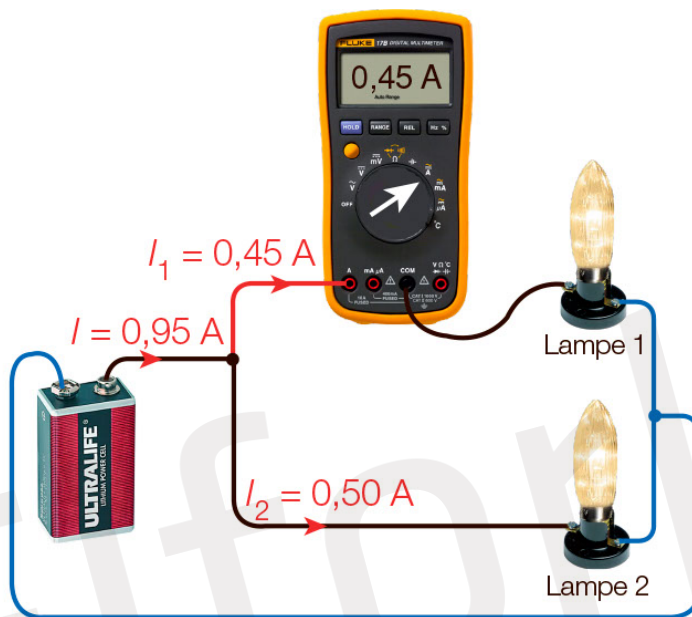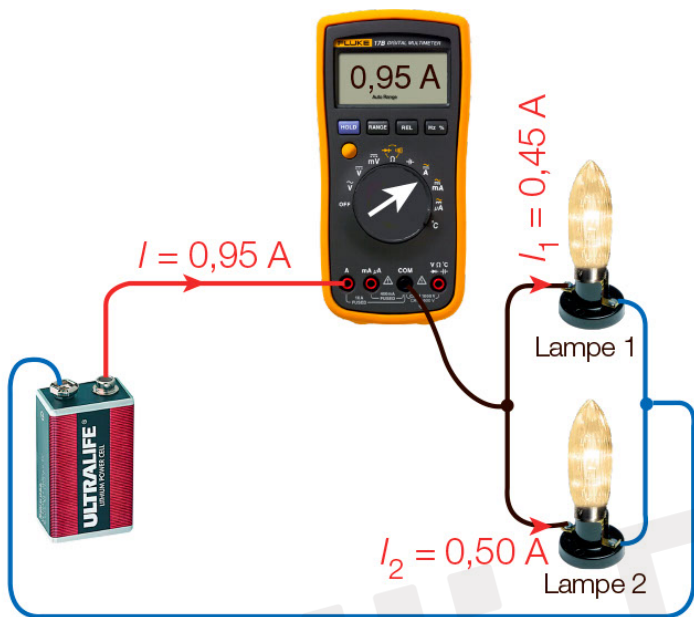


$$U = 12 \text{ V}$$


 R_1



$$U_1 = 6 \text{ V}$$


 R_2

$$U_2 = 6 \text{ V}$$

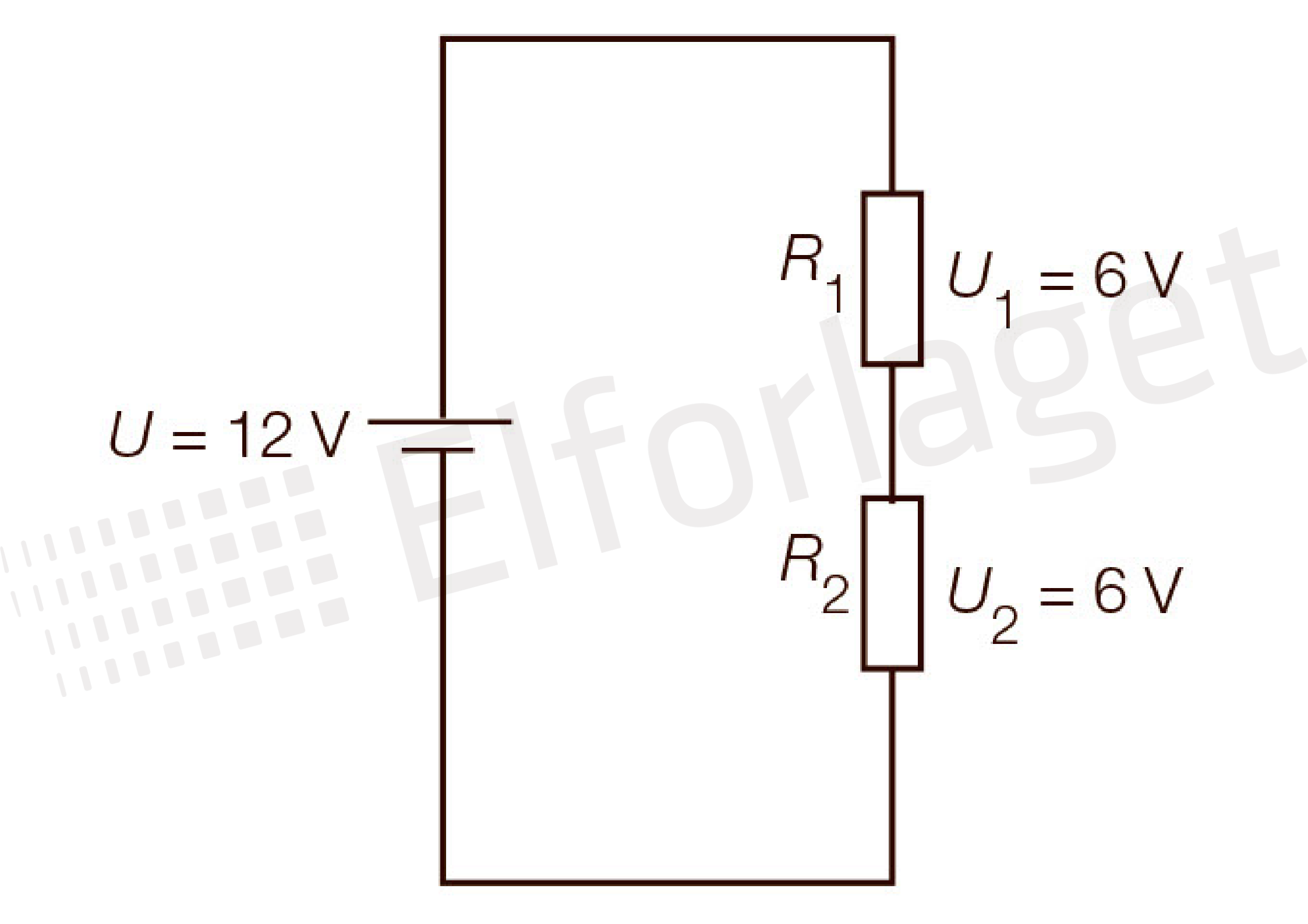


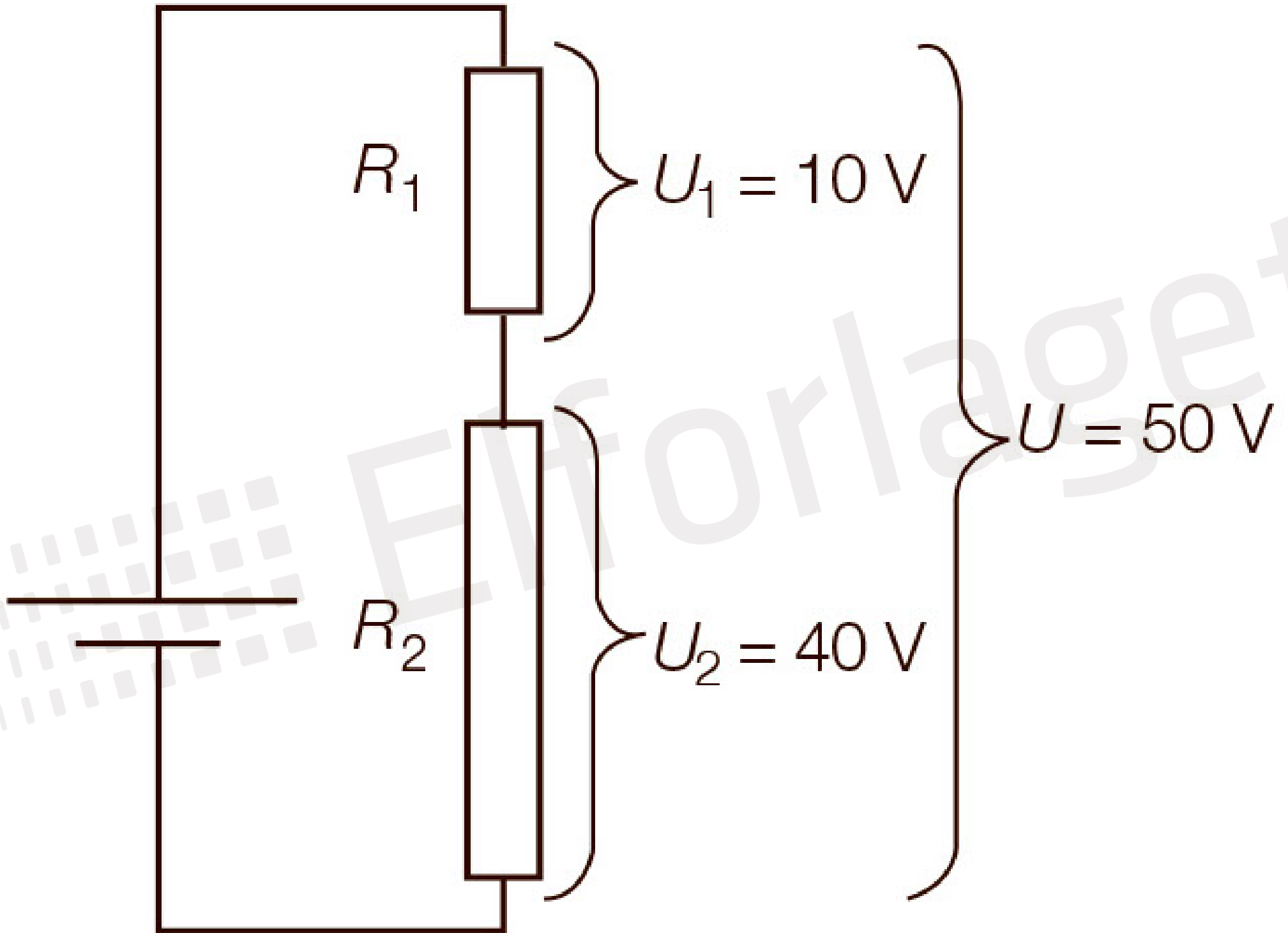


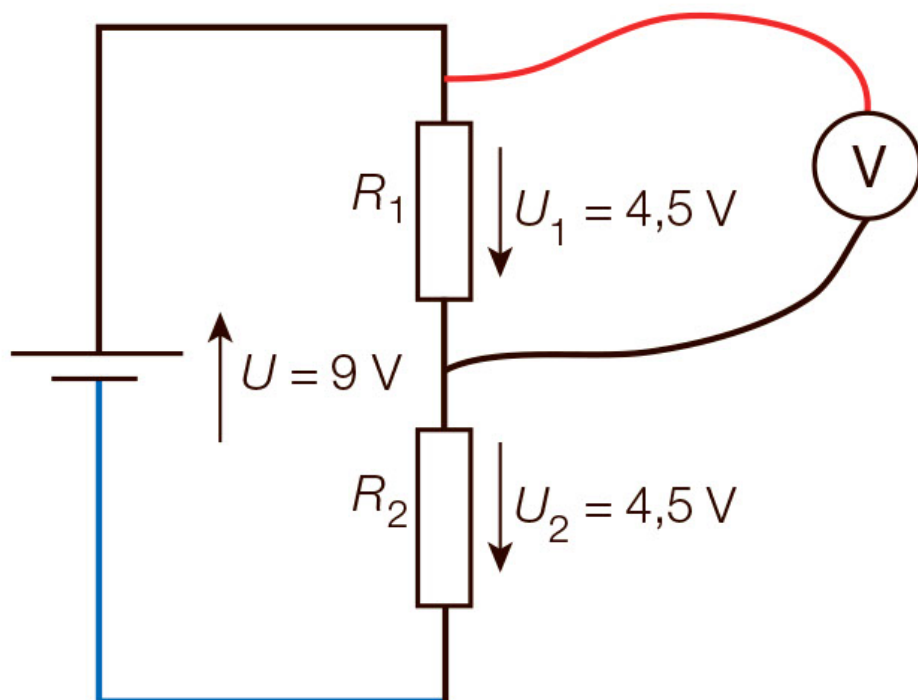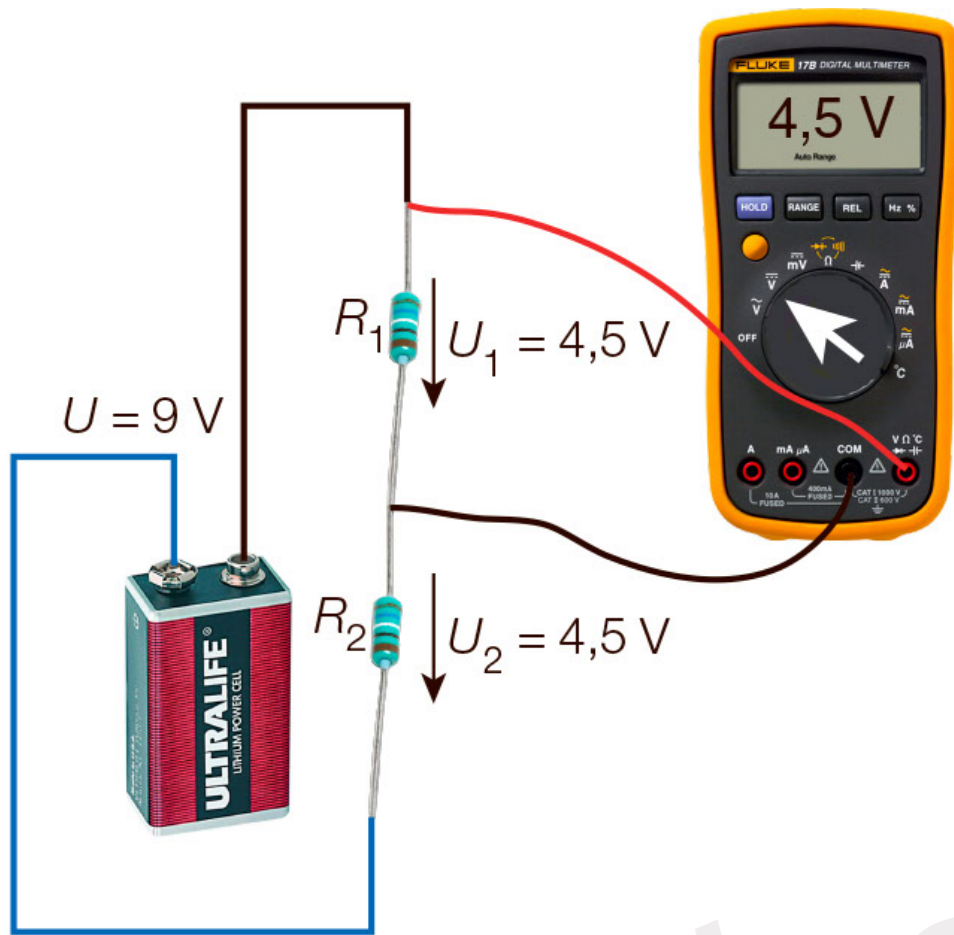

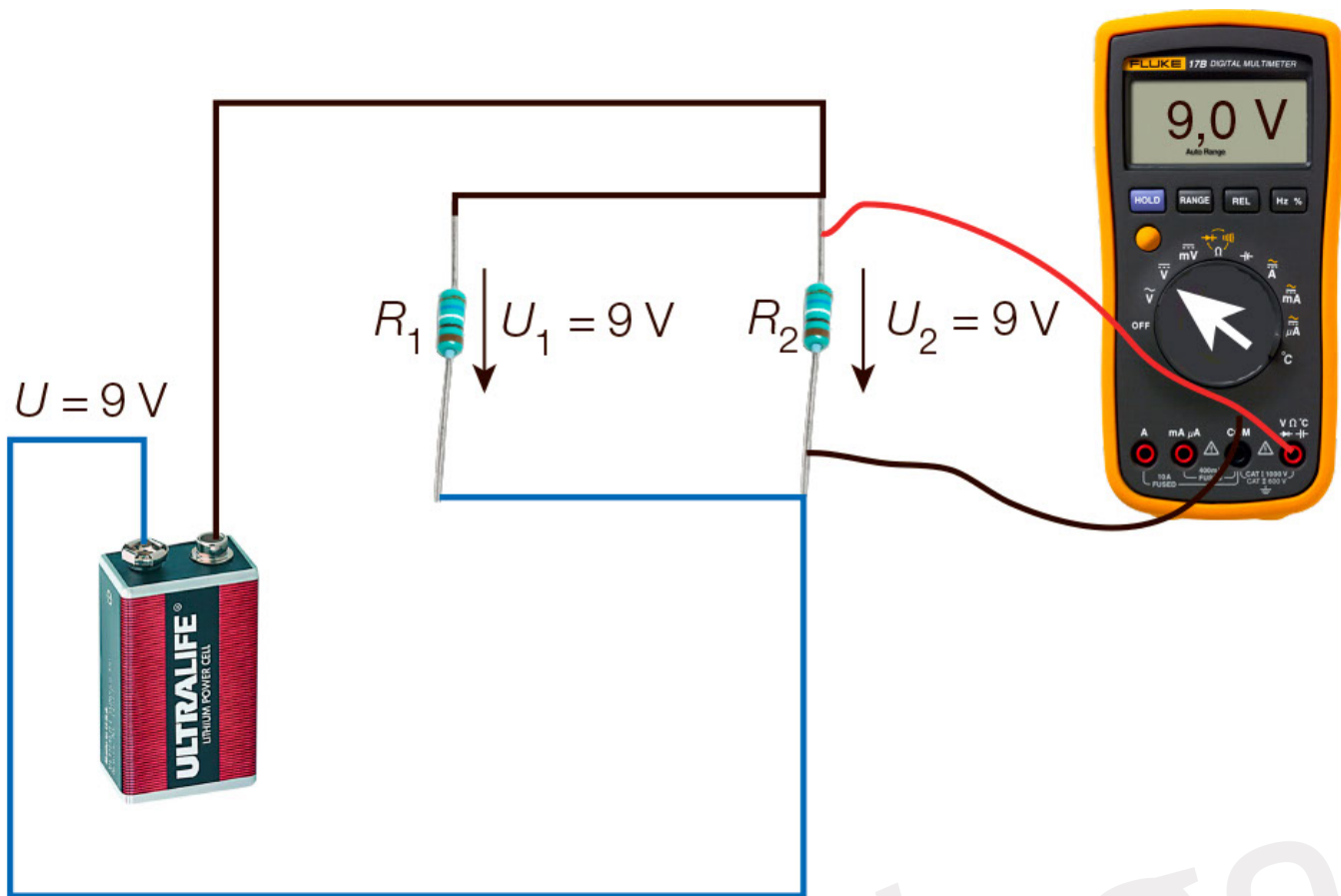










Elforlaget

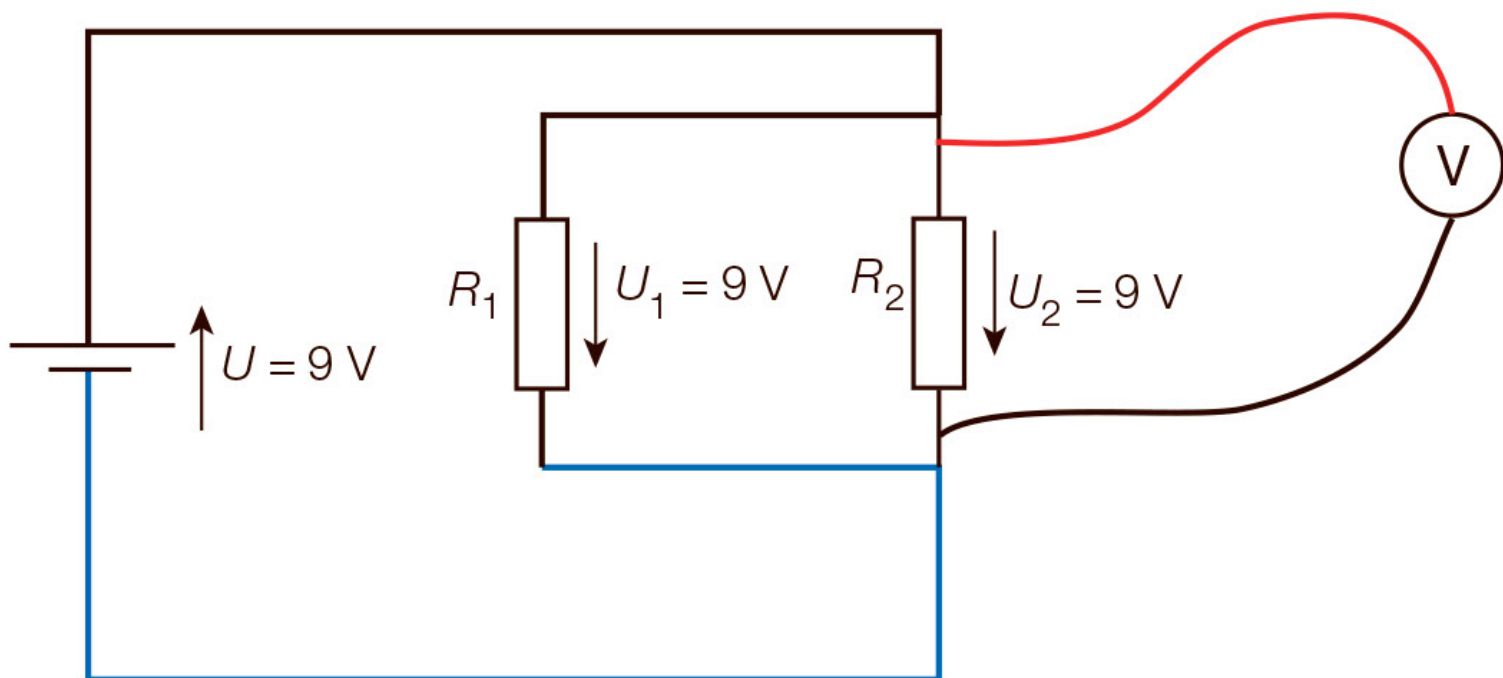

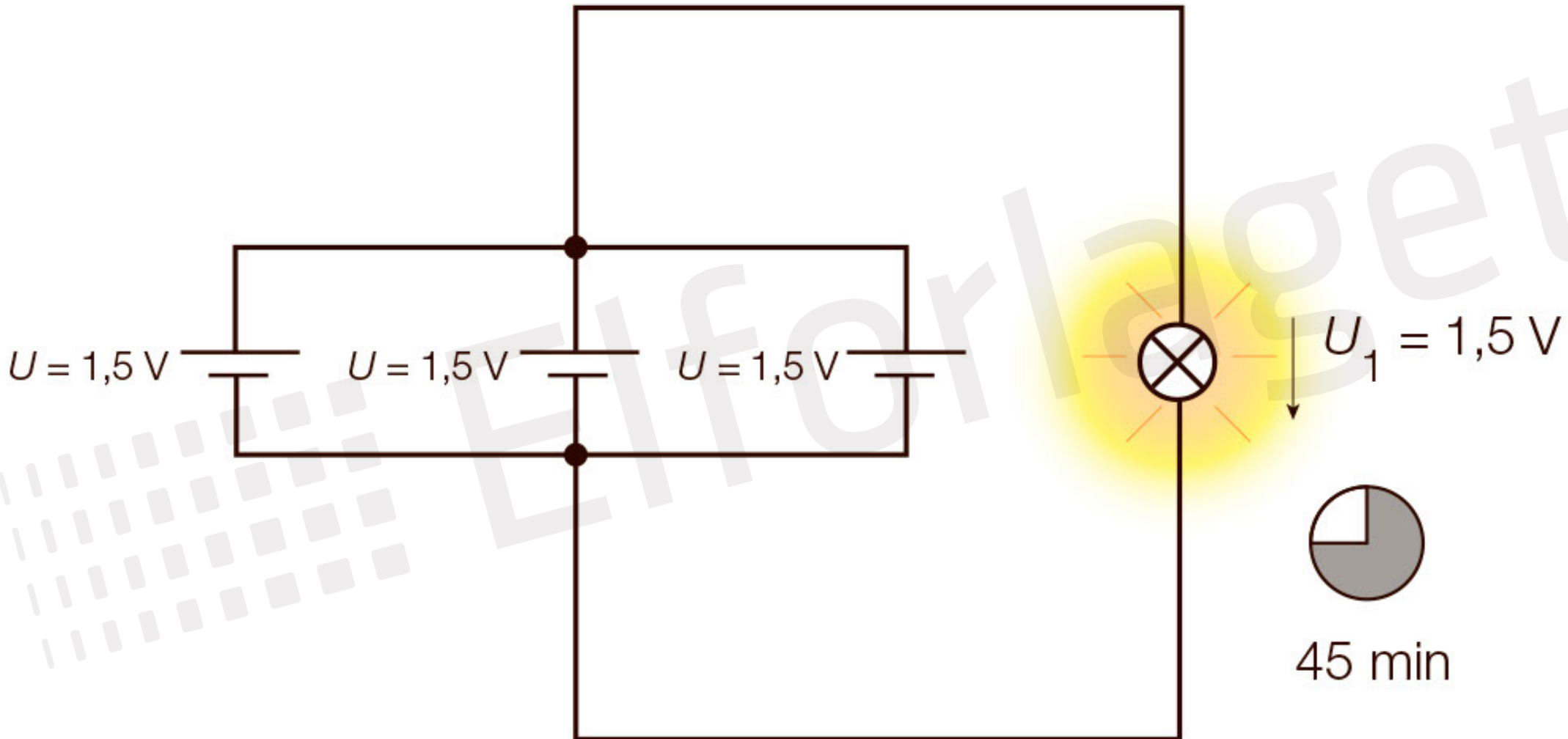


45 min

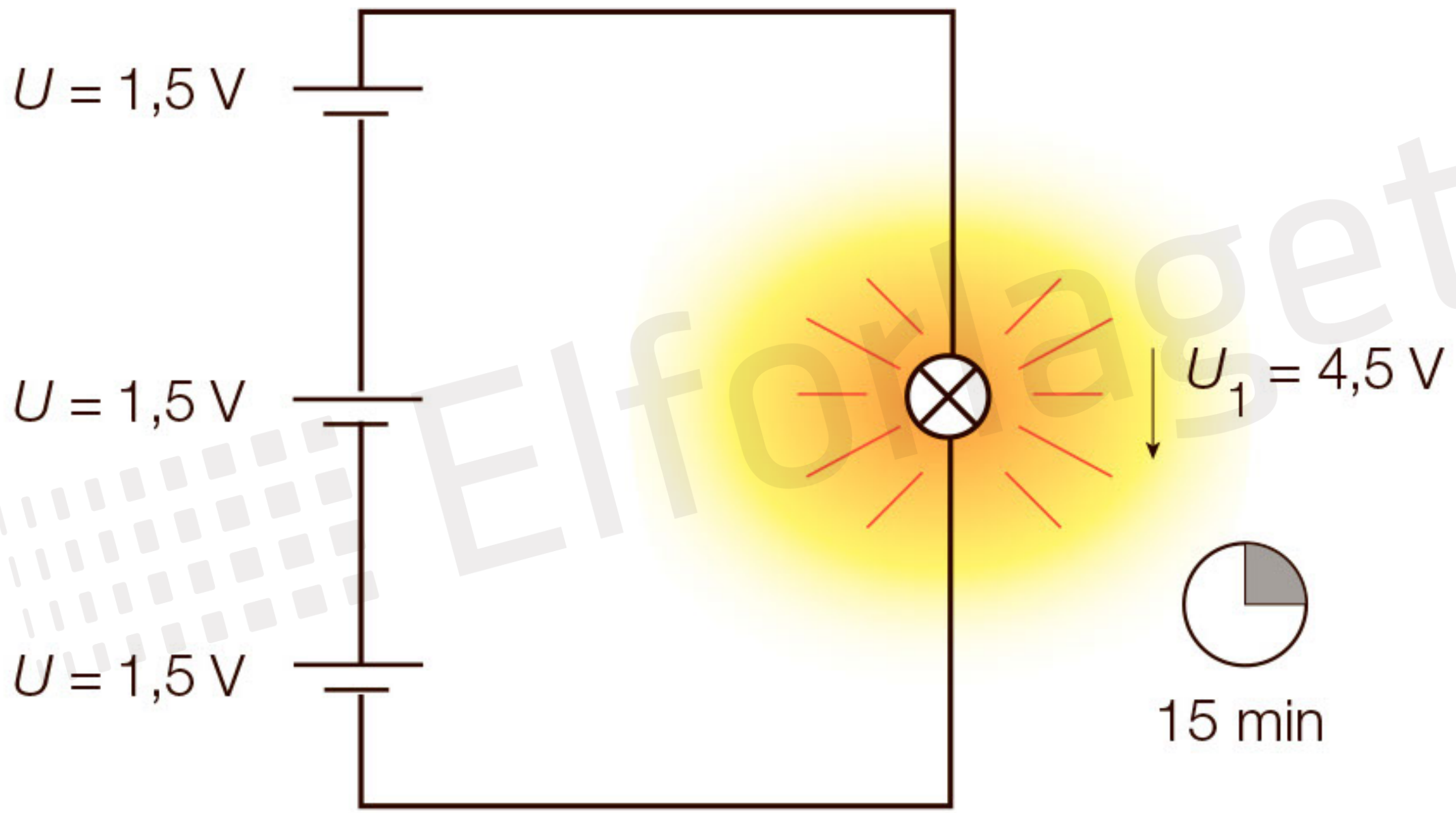

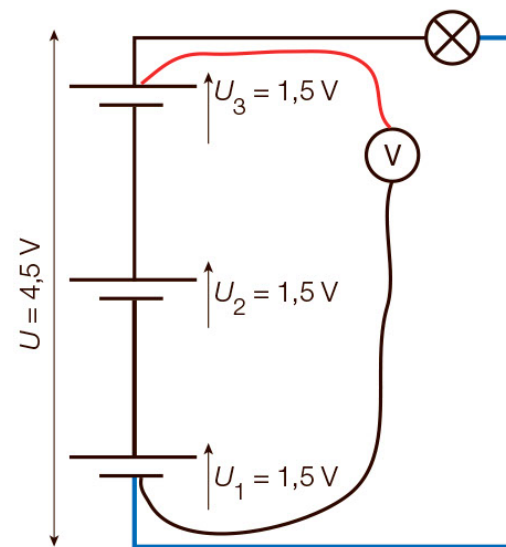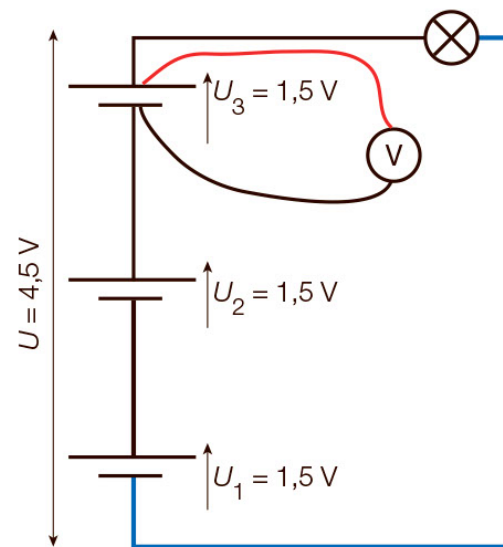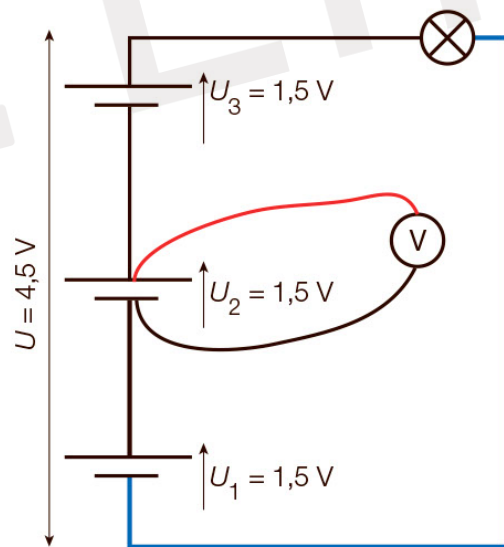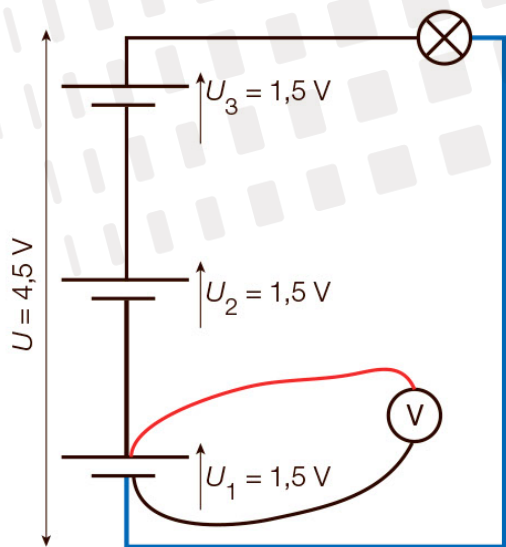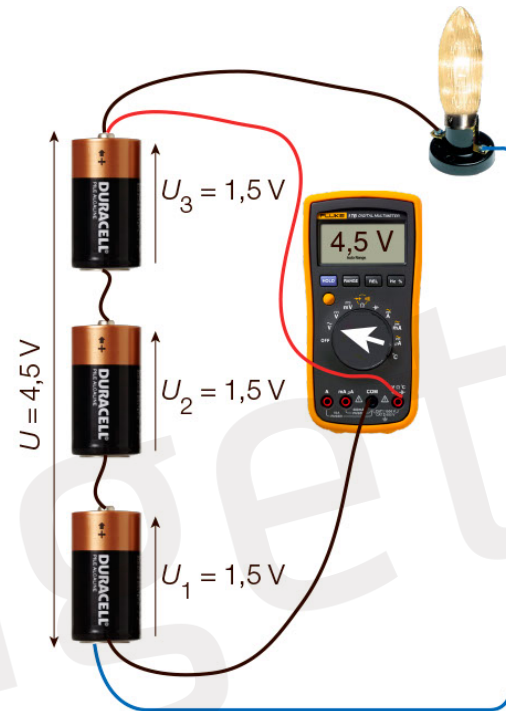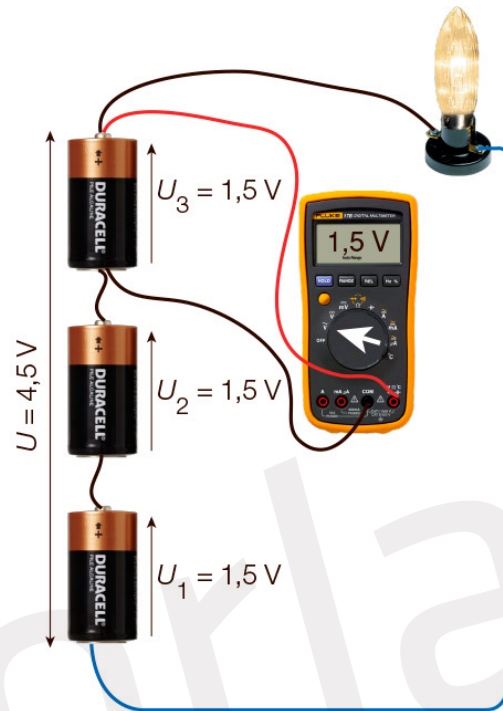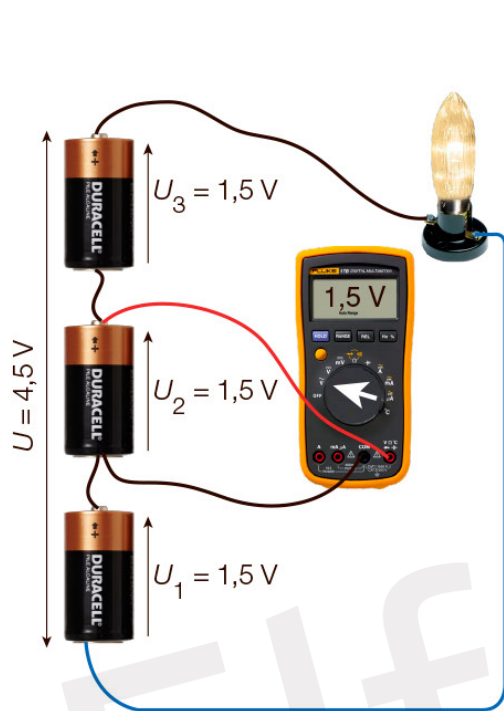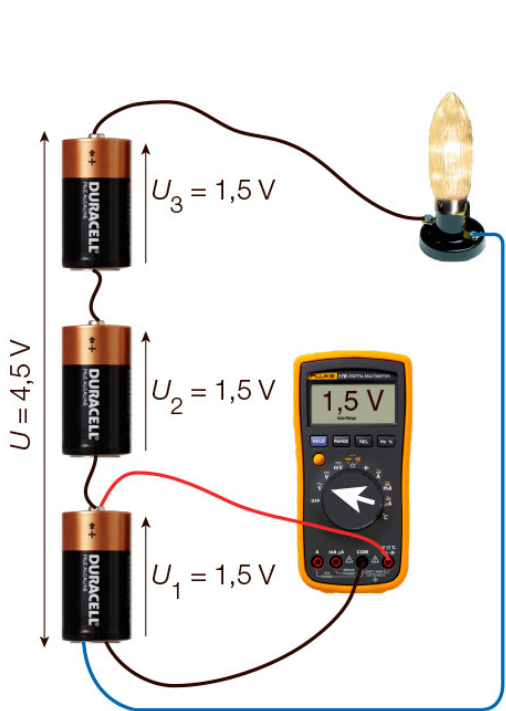


Kald leder – lav resistans

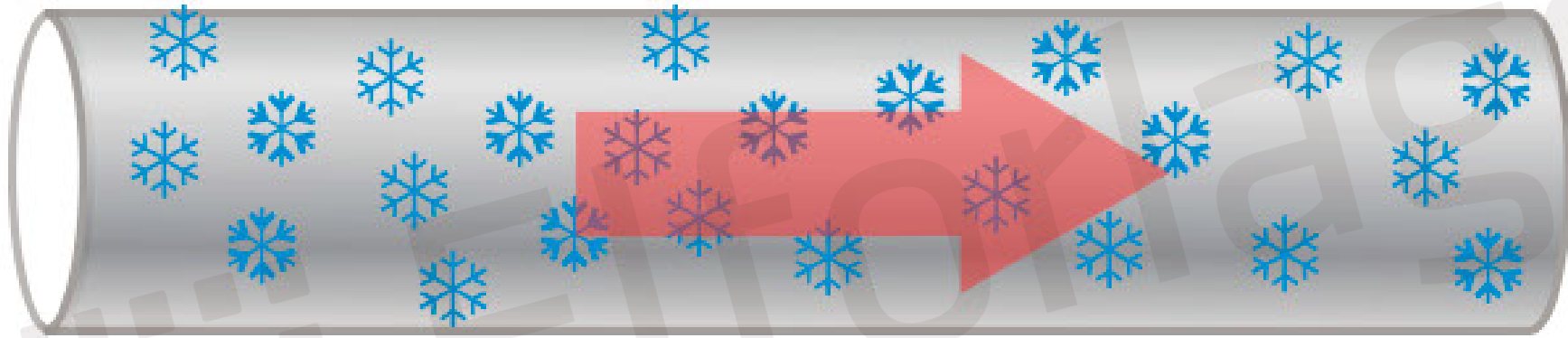

Lett for strømmen å gå i lederen




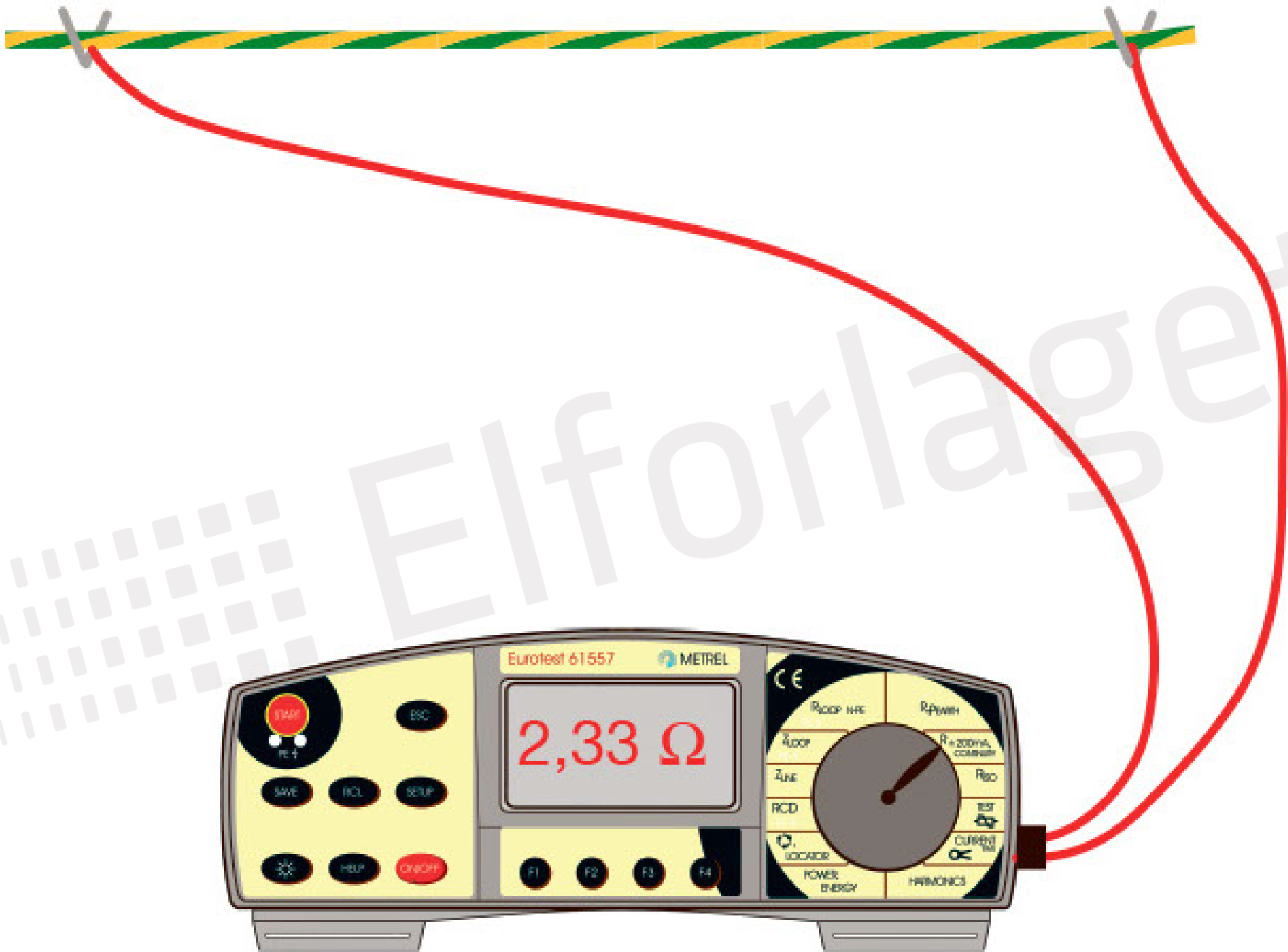


Elforlaget



Fordelingskap

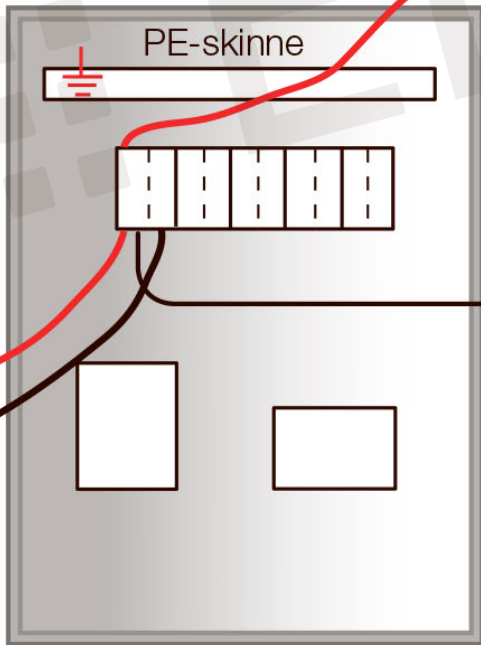

Spenningsstap


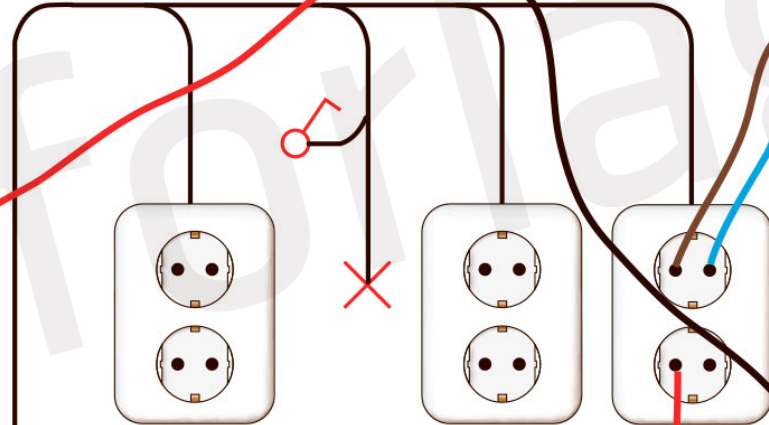


Varmeovifte








MYE VARME

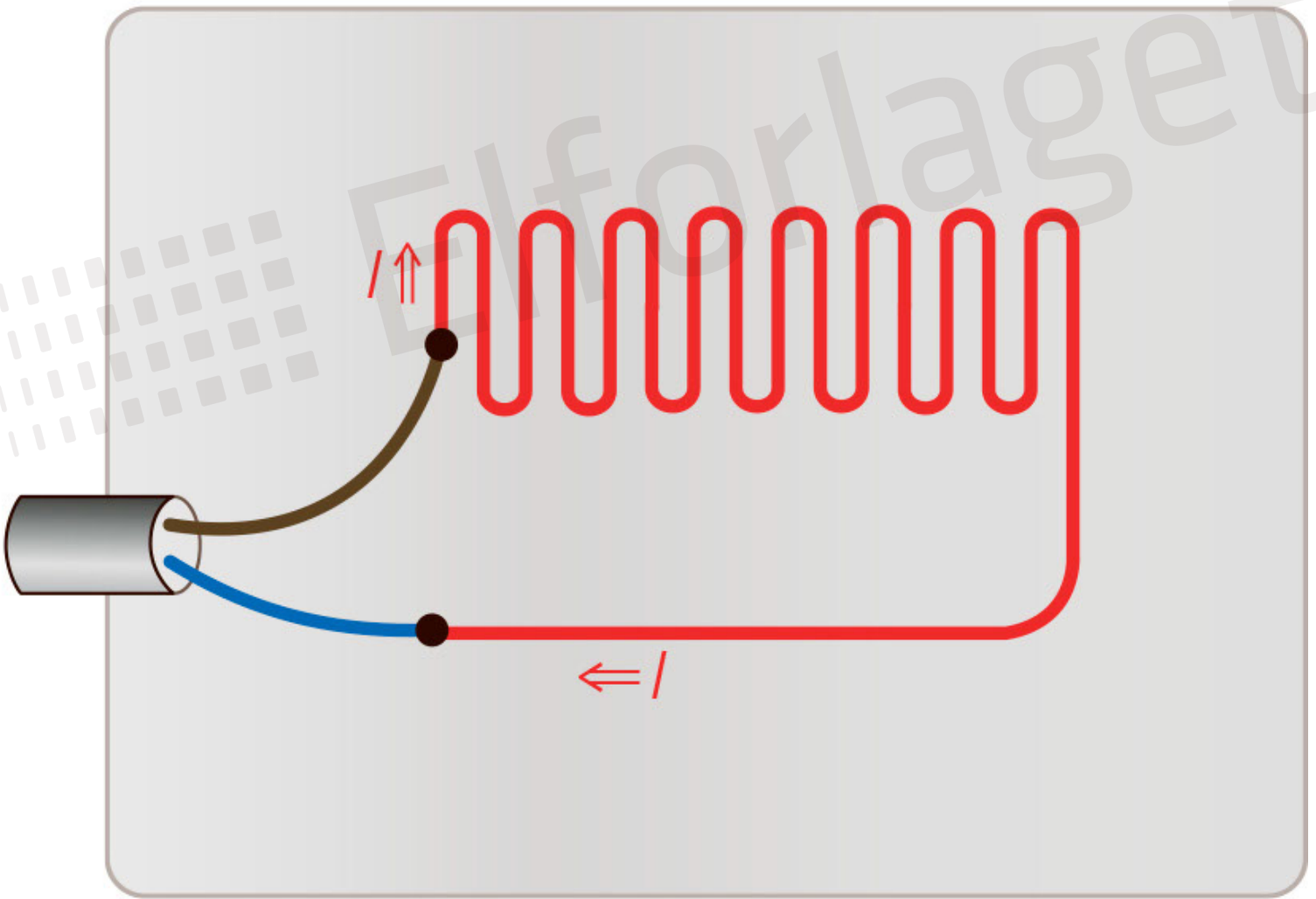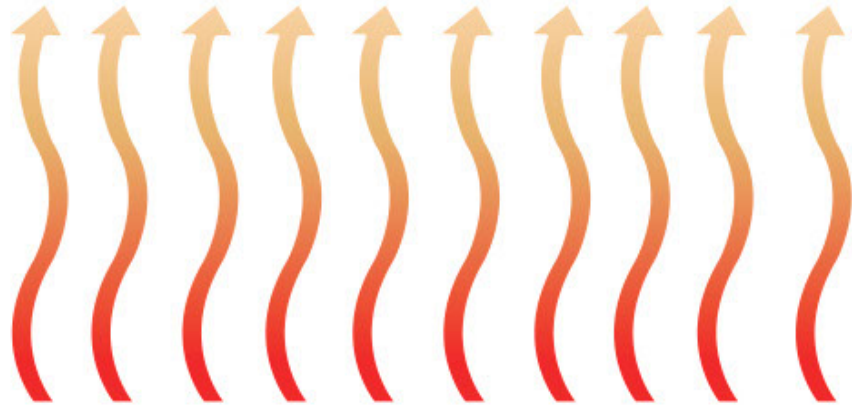

ØNSKET VARMEN

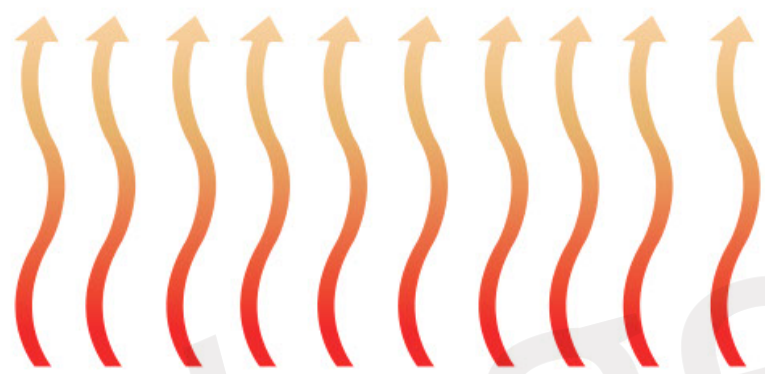


UØNSKET VARMEN

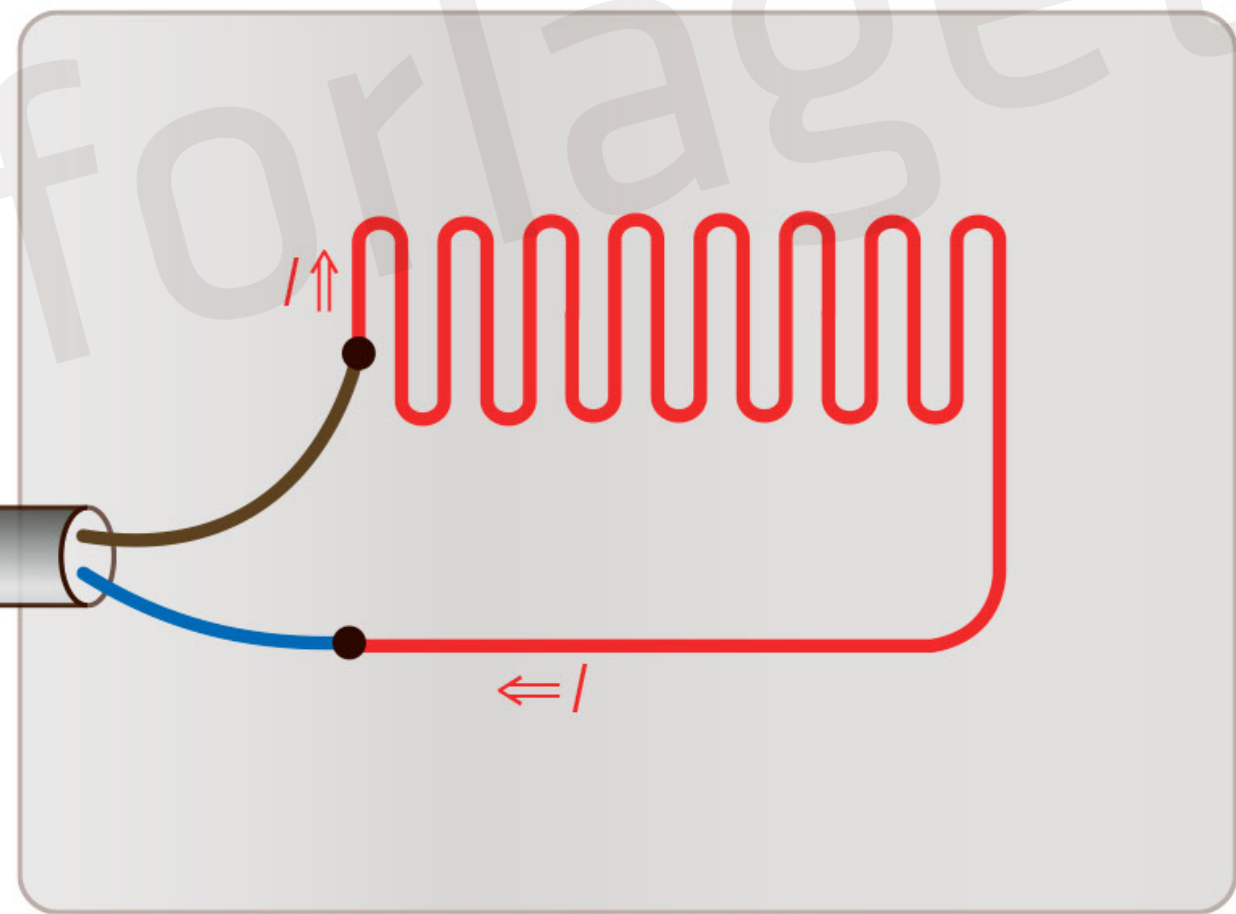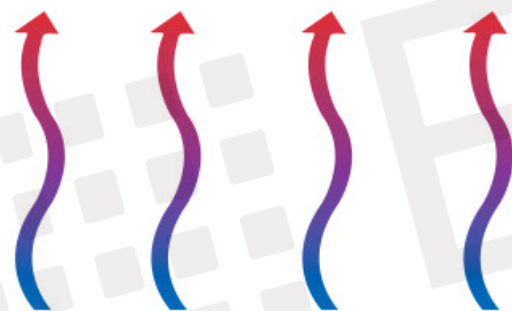

Elforlaget

Varm leder - høy resistans

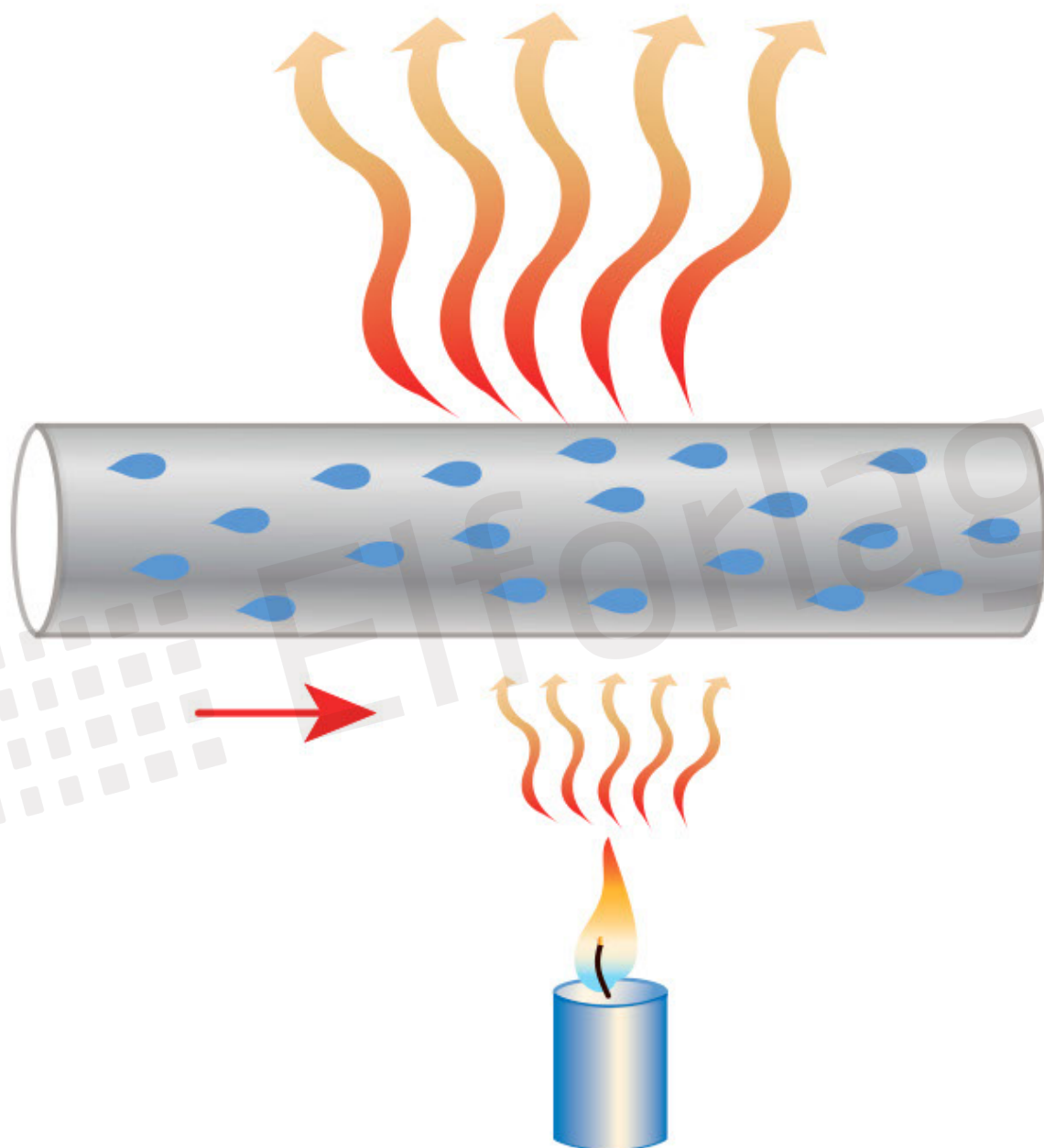

Tregt for strømmen å gå i kabelen

BRUK ALLTID
ISOLERENDE HANSKER
OG
BESKYTTELSESHANSKER


ENSTO
MAKS 1000 V



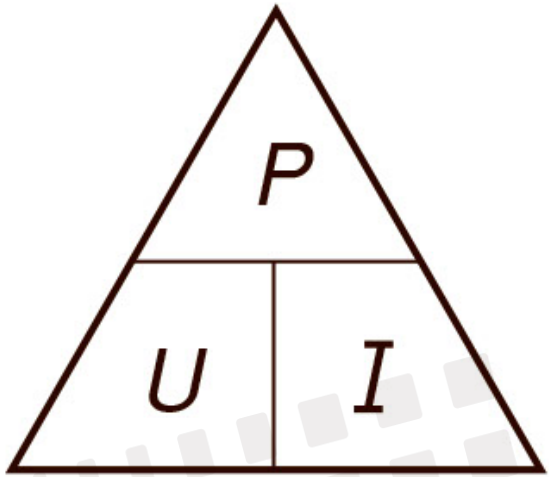
0 / RC
EN60910-2:2012
12 **GATU** 10
CG/10 C
CE 0333









$$P = U \cdot I$$

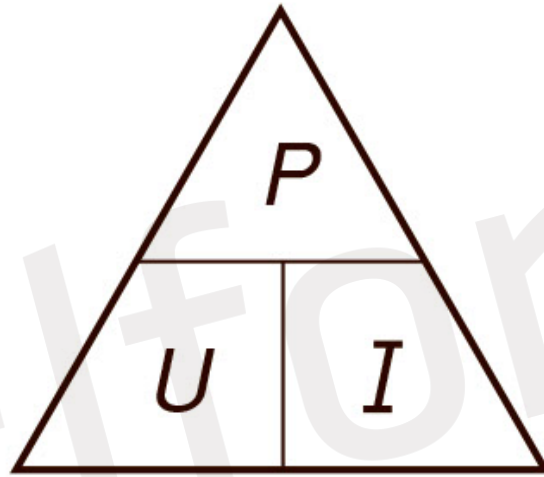


$$U = \frac{P}{I}$$

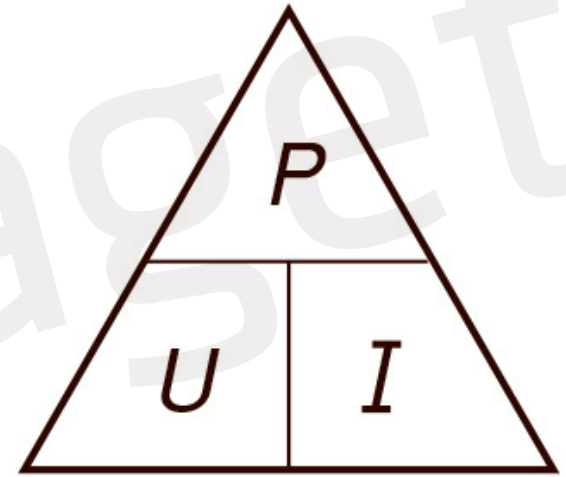


$$I = \frac{P}{U}$$

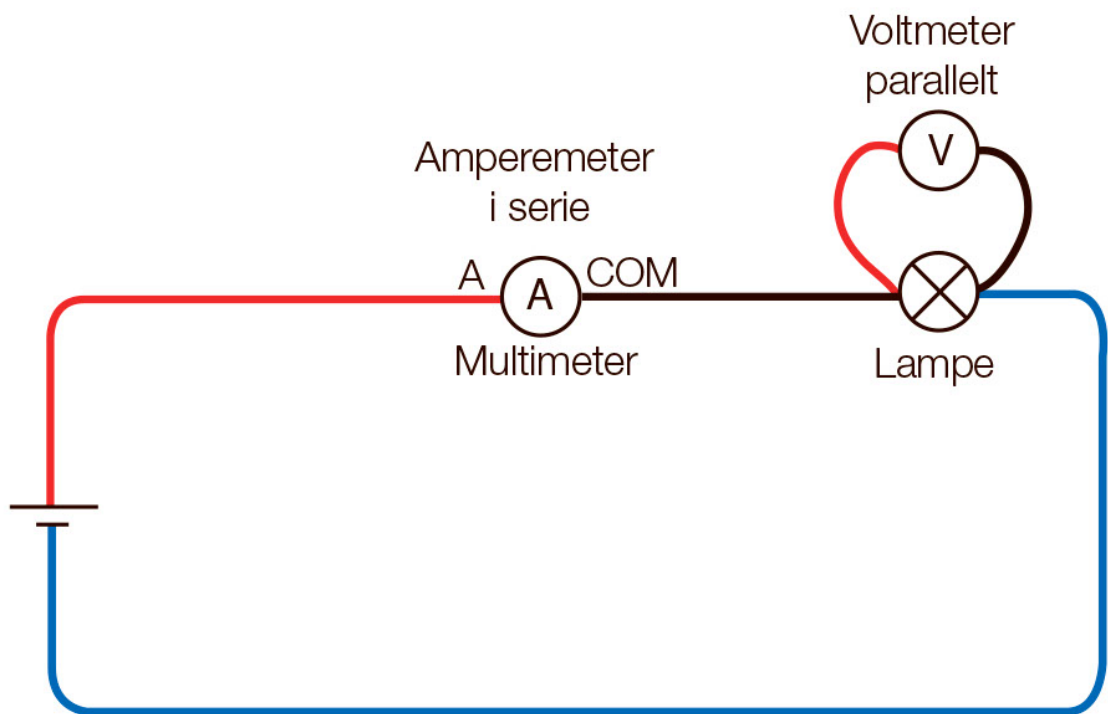

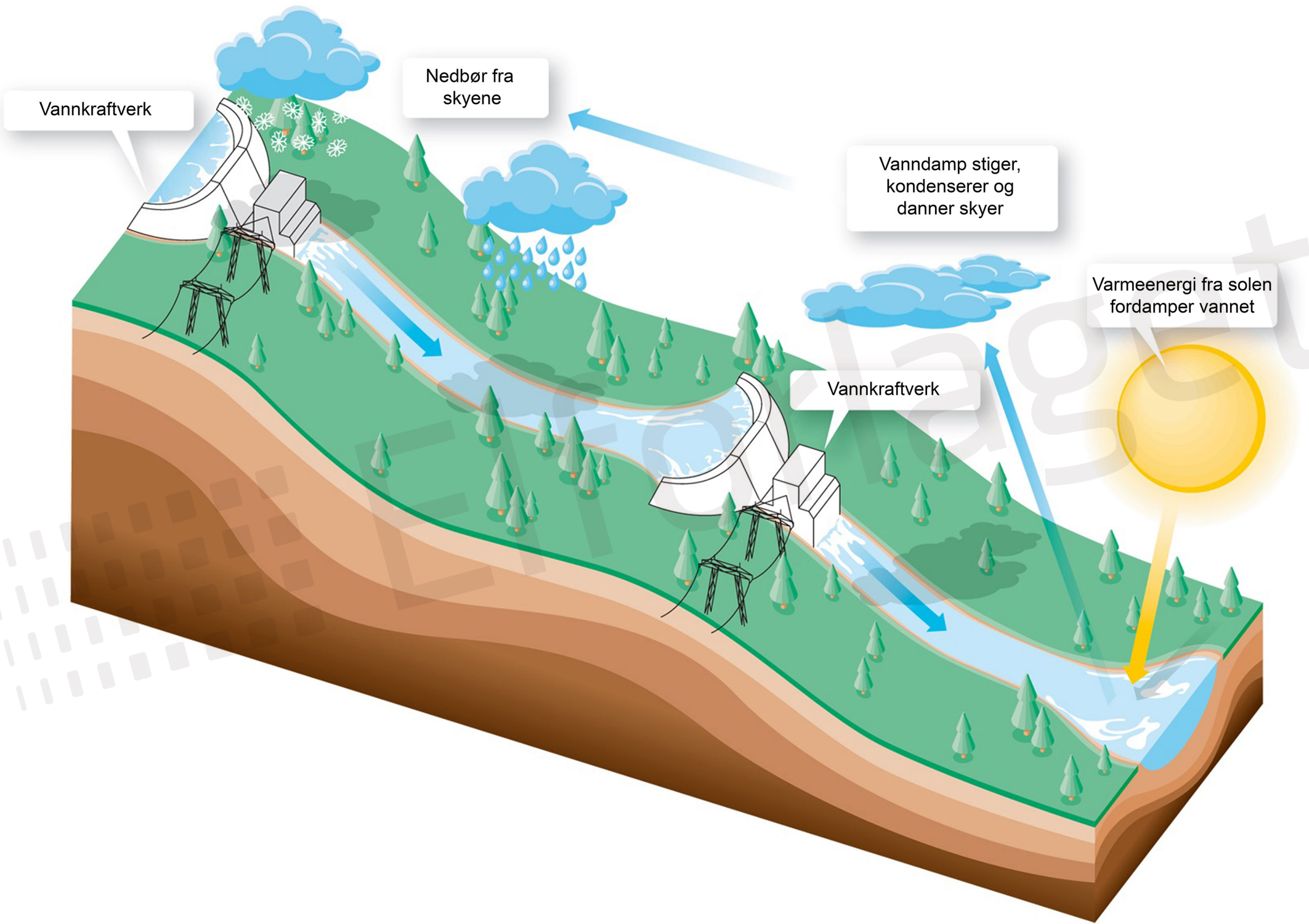


6 timer

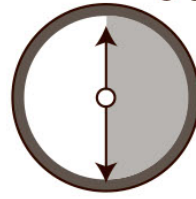


$$E = P \cdot t = 1000 \cdot 6 = 6000 \text{ Ws}$$


12 timer

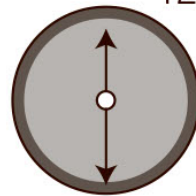

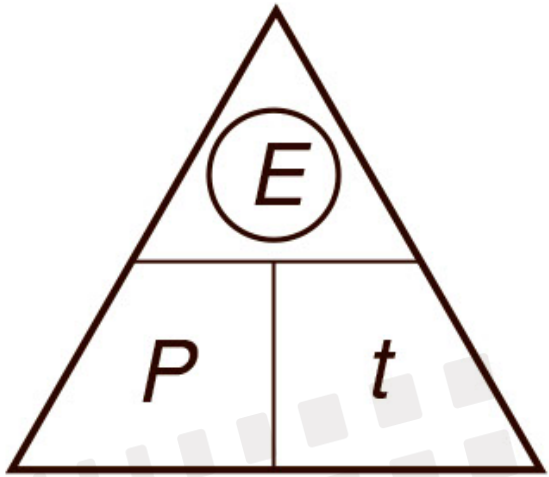
$$E = P \cdot t = 500 \cdot 12 = 6000 \text{ Ws}$$






$$E = P \cdot t$$

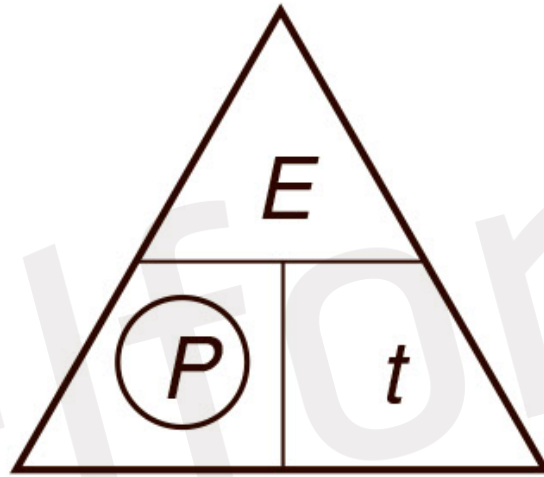



$$P = \frac{E}{t}$$

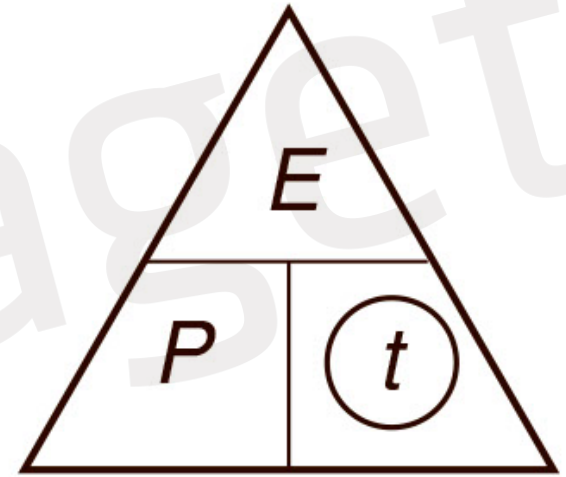


$$t = \frac{E}{P}$$

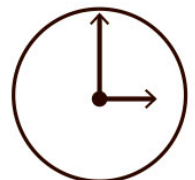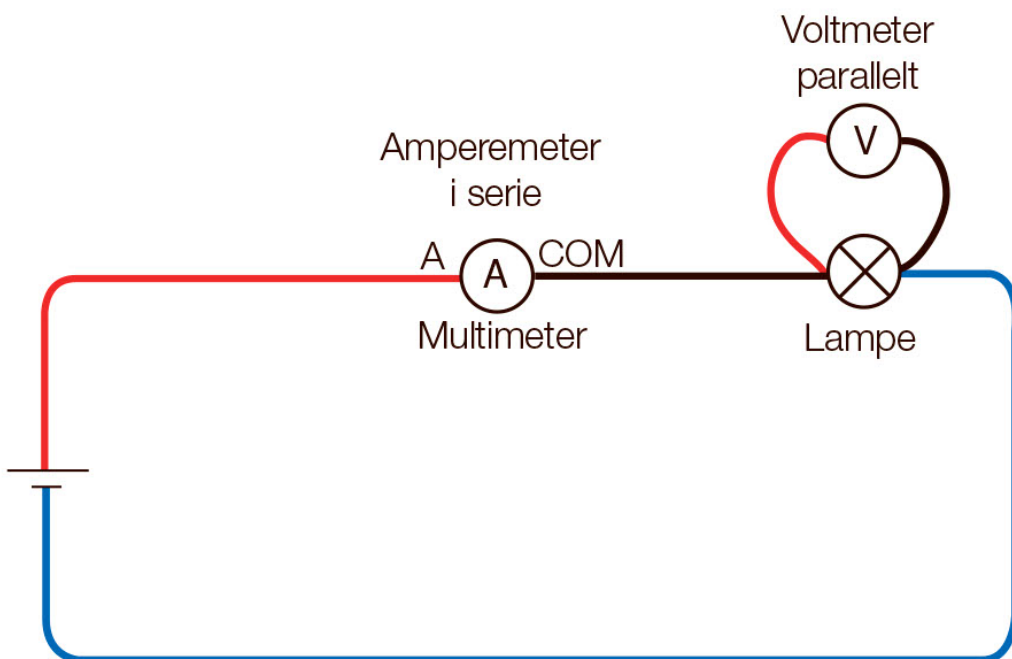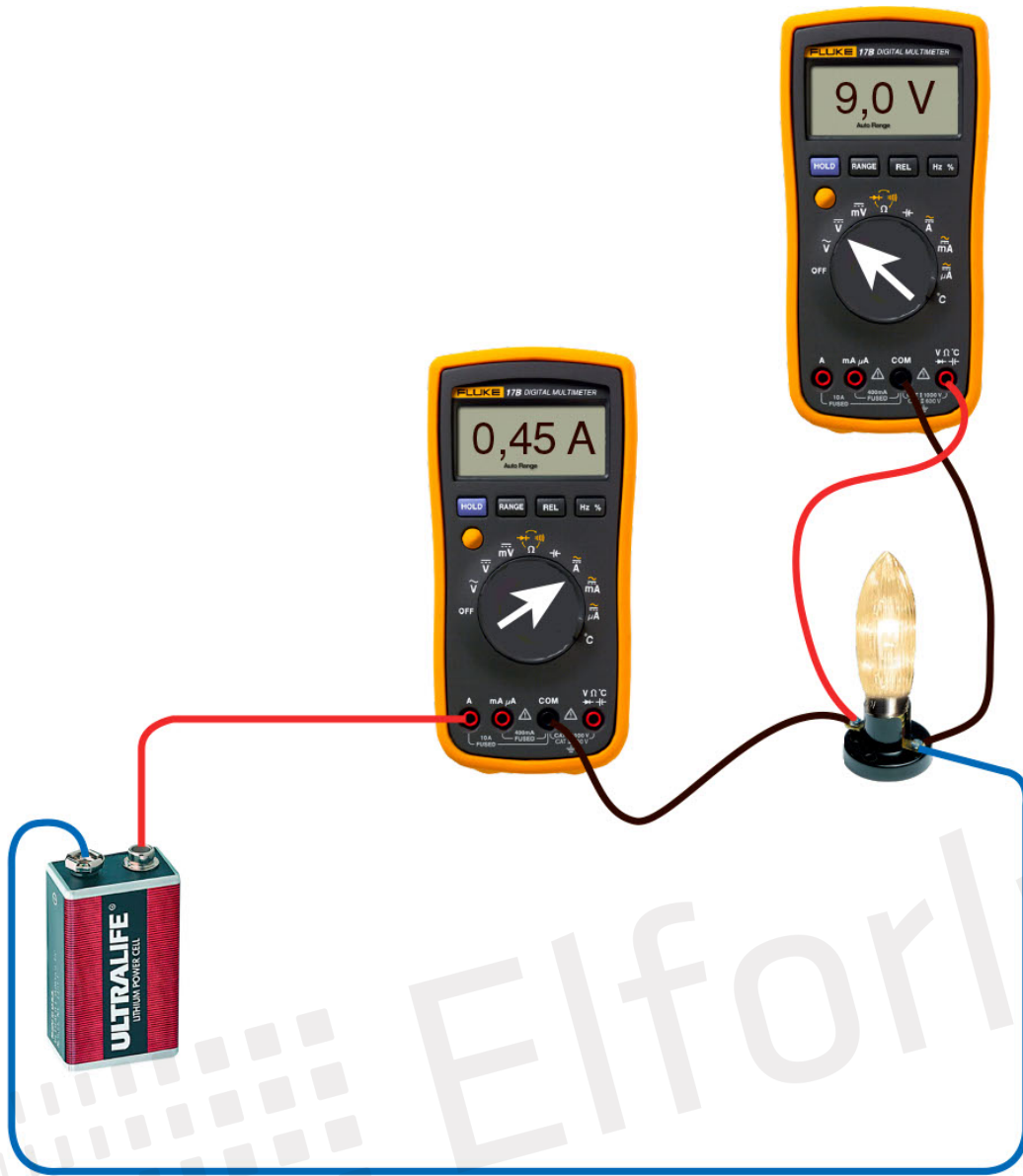

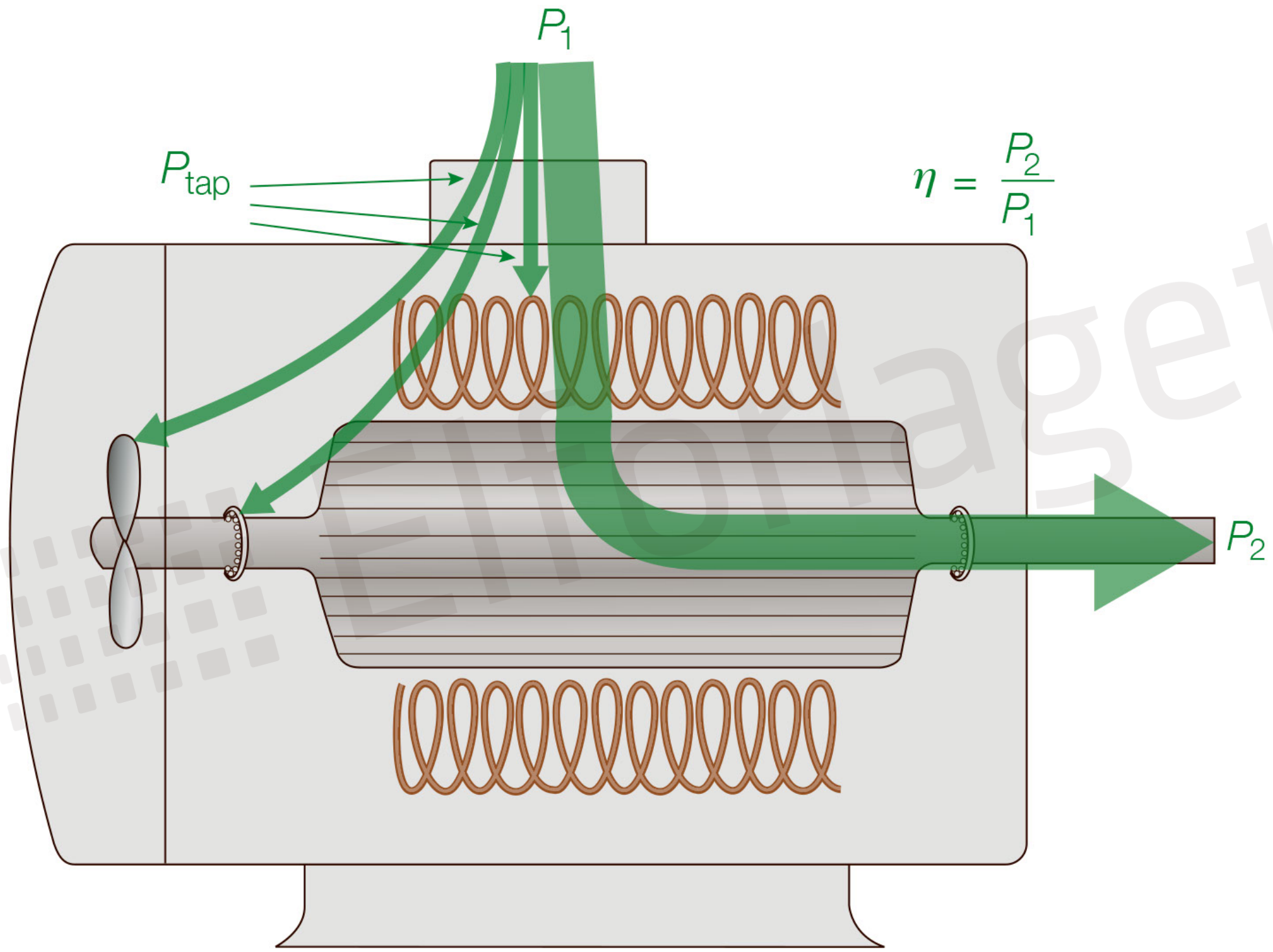


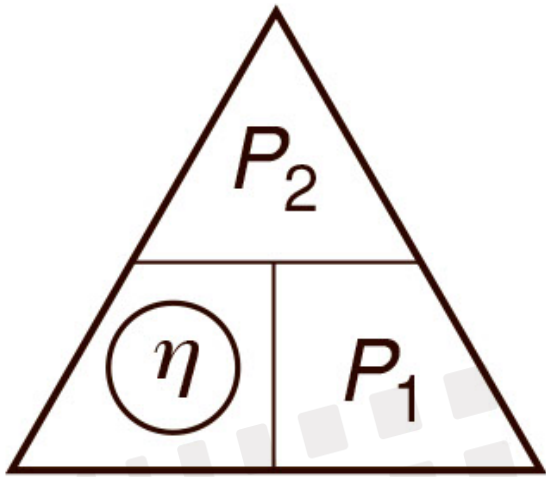

$$\eta = \frac{P_2}{P_1}$$

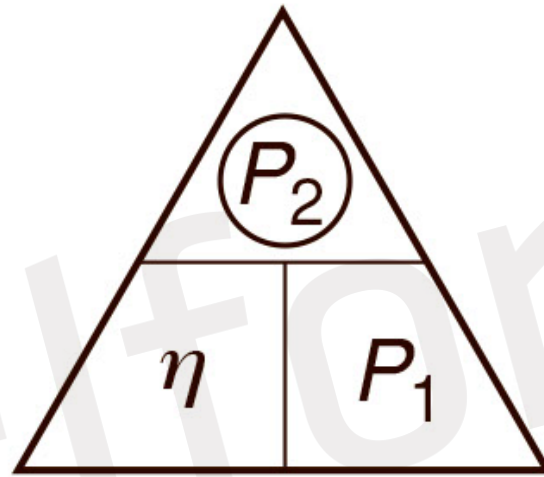

$$P_2 = \eta \cdot P_1$$

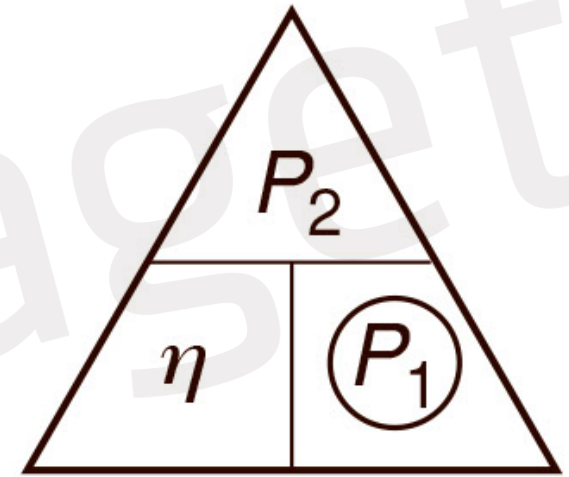

$$P_1 = \frac{P_2}{\eta}$$






Omsetningsforhold $O = 10$

$\eta = 0,98$

HØY
SPENNING
 $U_1 = 230 \text{ V}$

Primær-
spole

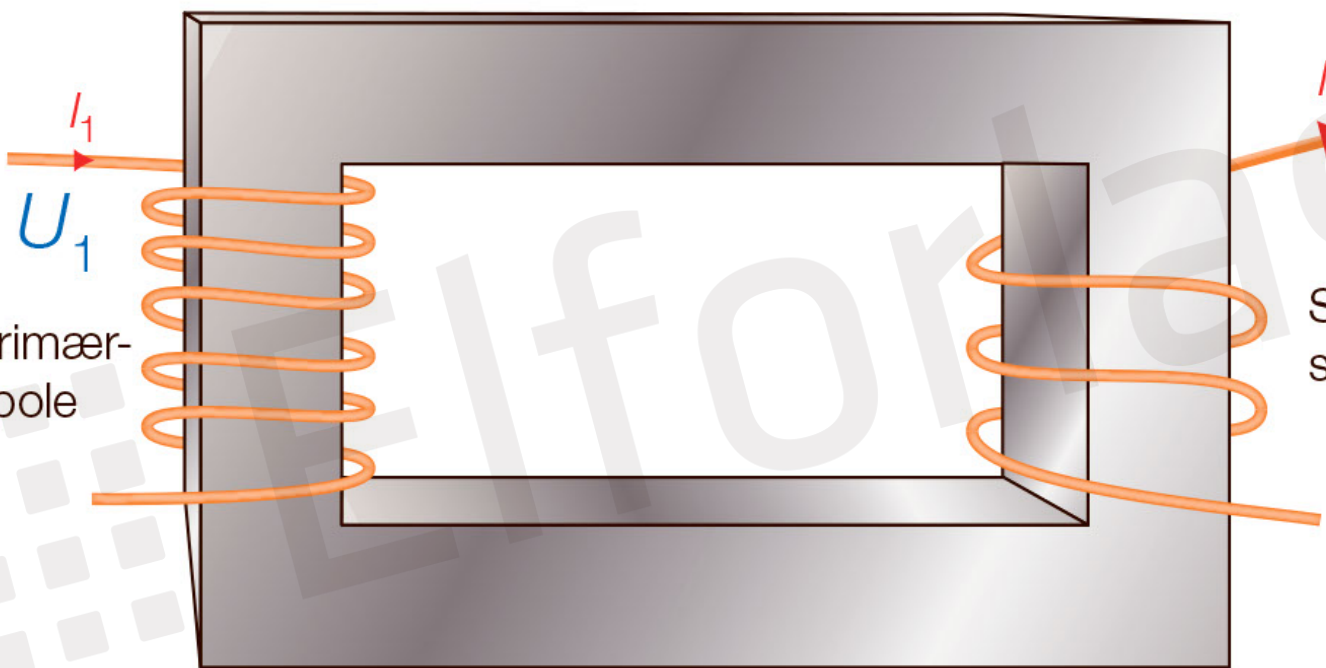


Sekundær-
spole

Lav
spenning
 $U_2 = 23 \text{ V}$


Antall vindinger
primærspolen $N_1 = 500$

$N_2 = 50$


Antall vindinger
sekundærspolen

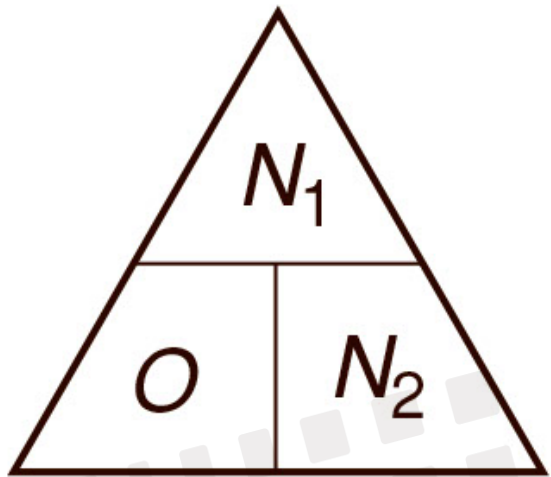


$$O = \frac{N_1}{N_2}$$

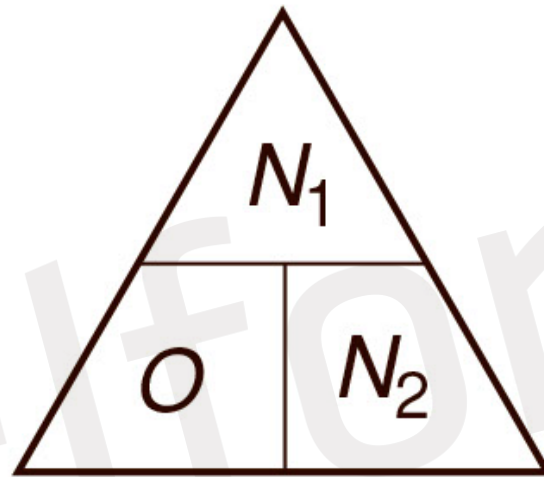


$$N_1 = O \cdot N_2$$

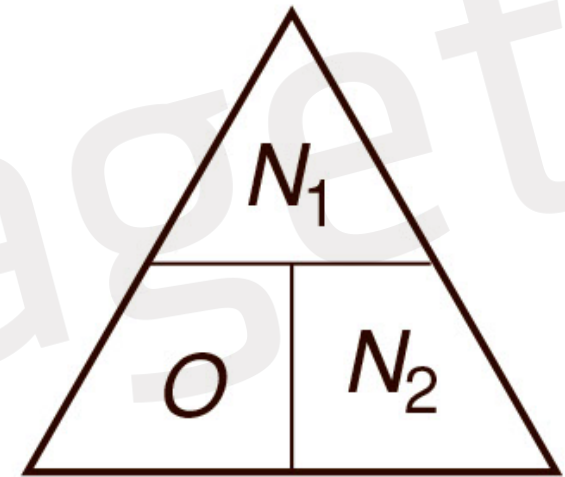


$$N_2 = \frac{N_1}{O}$$

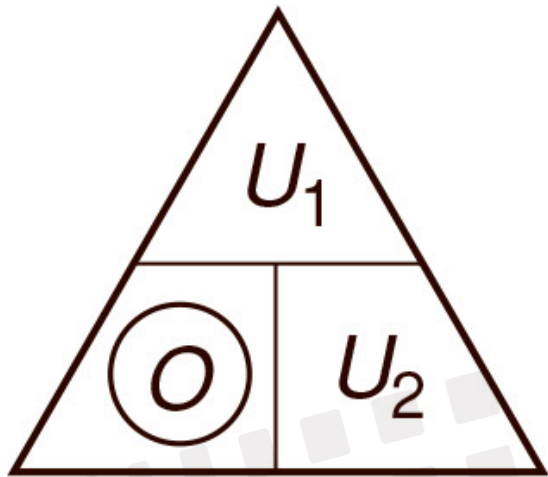


$$O = \frac{U_1}{U_2}$$

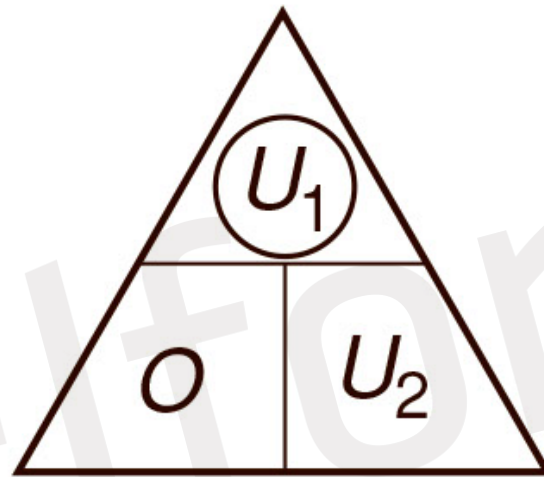



$$U_1 = O \cdot U_2$$

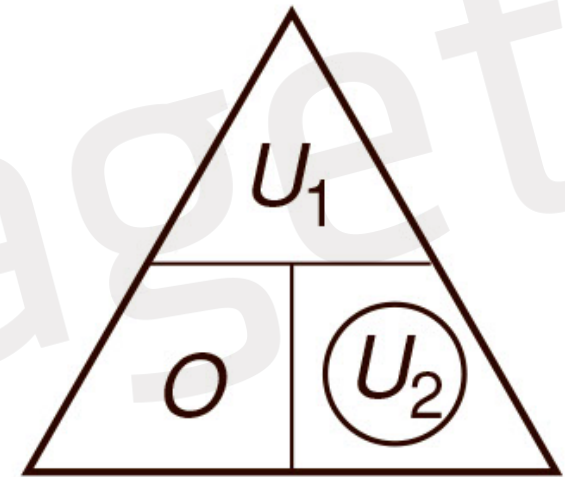

$$U_2 = \frac{U_1}{O}$$

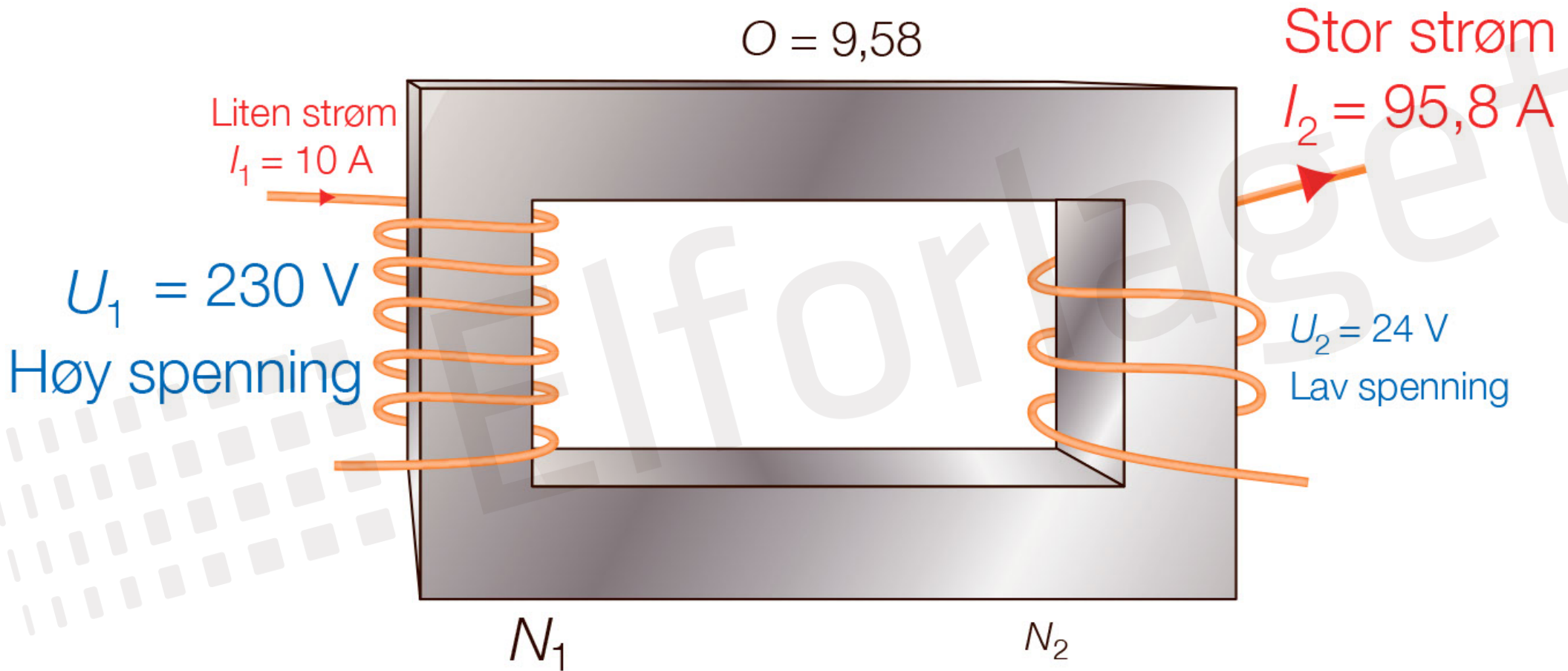

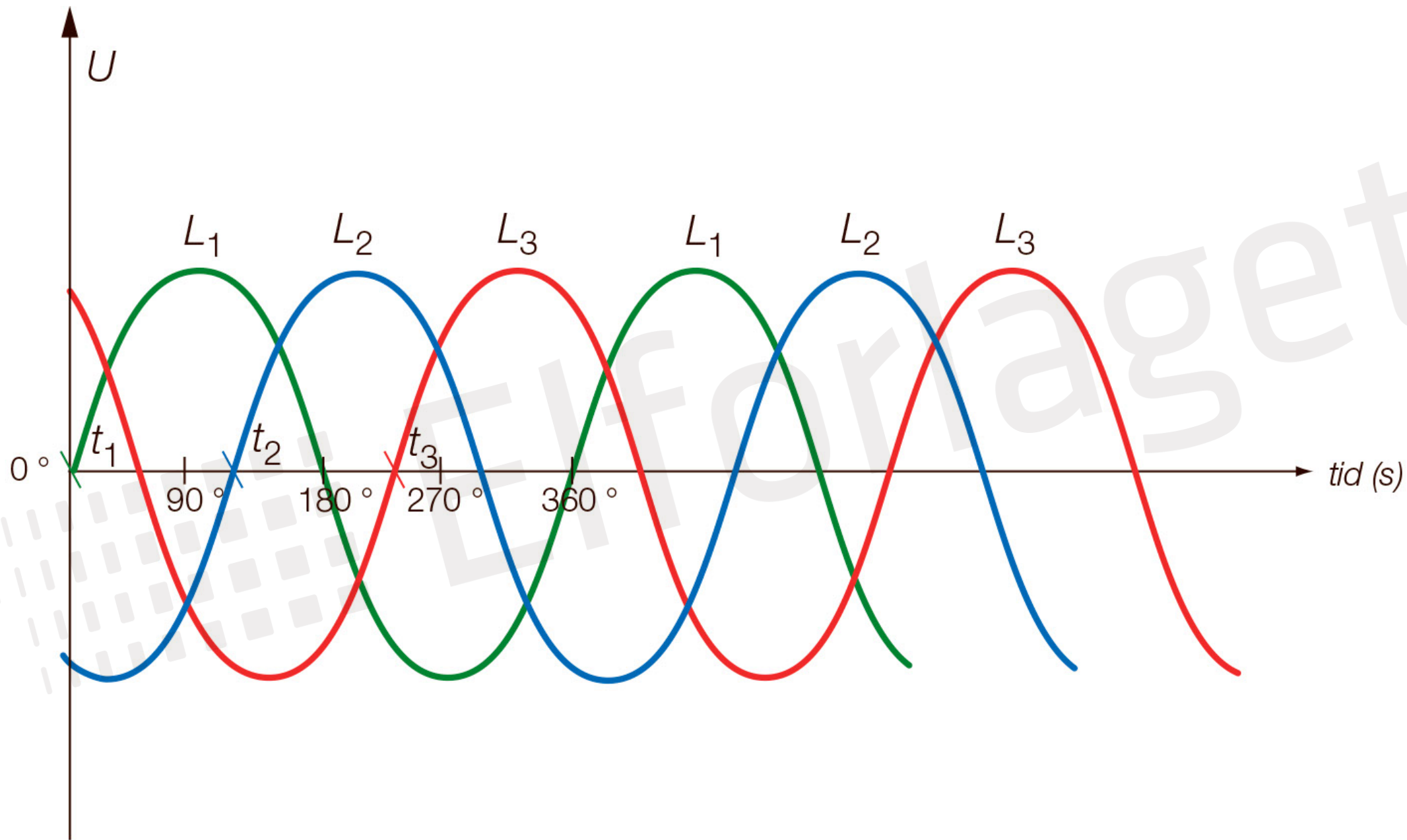

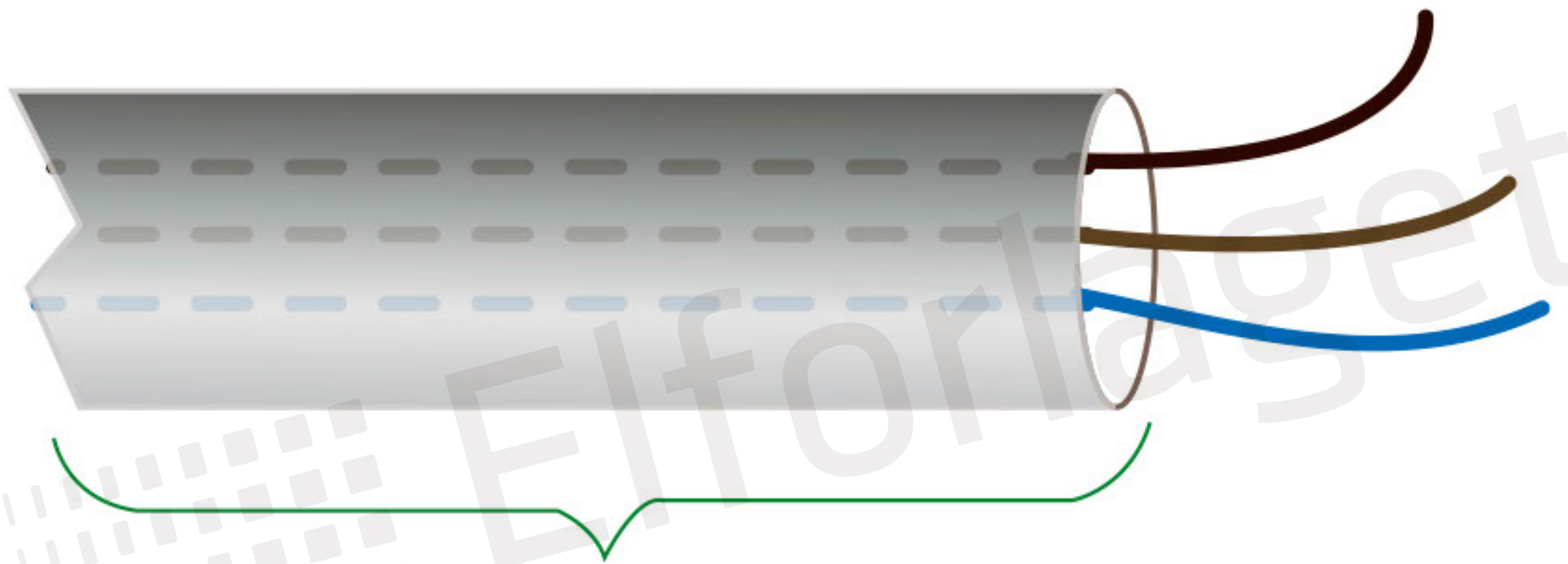

$$R_l = \frac{\rho \cdot l \cdot \sqrt{3}}{A}$$

